

# **Kap.3**

# **Mikroarchitektur**



**Prozessoren,  
interne Sicht**


- **3.1** Elementare Datentypen, Operationen und ihre Realisierung (siehe 2.1)
- **3.2** Mikroprogrammierung
- **3.3** Einfache Implementierung von MIPS
- **3.4** Pipelining

# Betrachte der Übersichtlichkeit nur eine Untermenge der MIPS-Sprache:

- Load/Store-Befehle: lw, sw
- Arithmetisch-logische Befehle: add, sub, and, or, slt (auch mit immediate)
- Sprungbefehle: beq, j

Annahme:

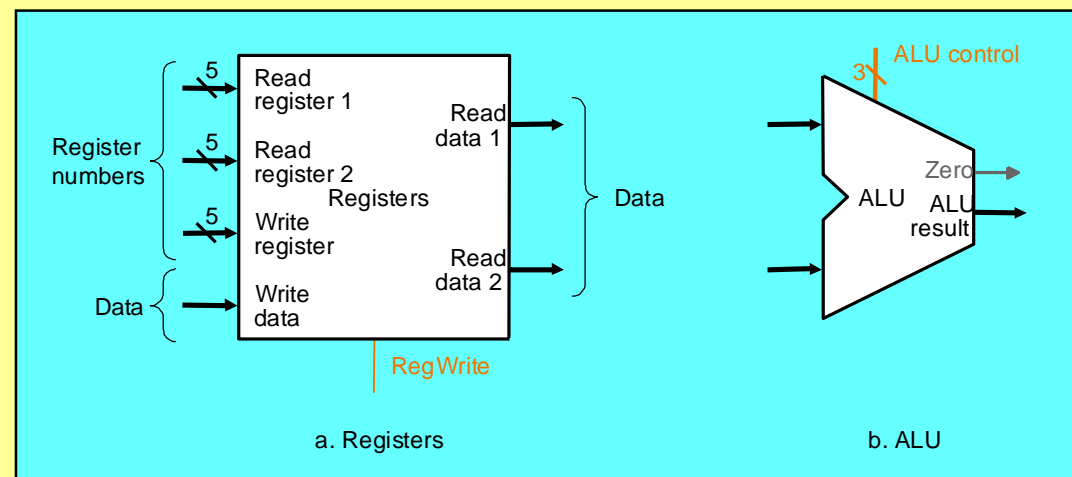die benötigte **ALU** und **Registerbank** sind schon implementiert




# Steuerung der ALU

# Steuerung der ALU


Die ALU kann fünf verschiedene Operationen ausführen, benötigt also 3 Steuerleitungen (**ALUcontrol**)

# Steuerung der ALU

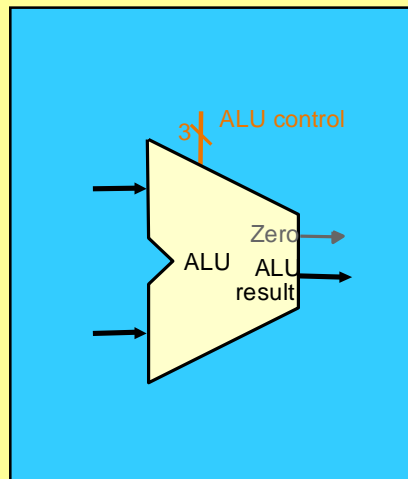

Die ALU kann fünf verschiedene Operationen ausführen, benötigt also 3 Steuerleitungen (**ALUcontrol**)


# Steuerung der ALU

 

Die ALU kann fünf verschiedene Operationen ausführen, benötigt also 3 Steuerleitungen (**ALUcontrol**)


<i>ALUcontrol</i>	<i>Operation</i>
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

# Datenpfad ohne Instruction fetch

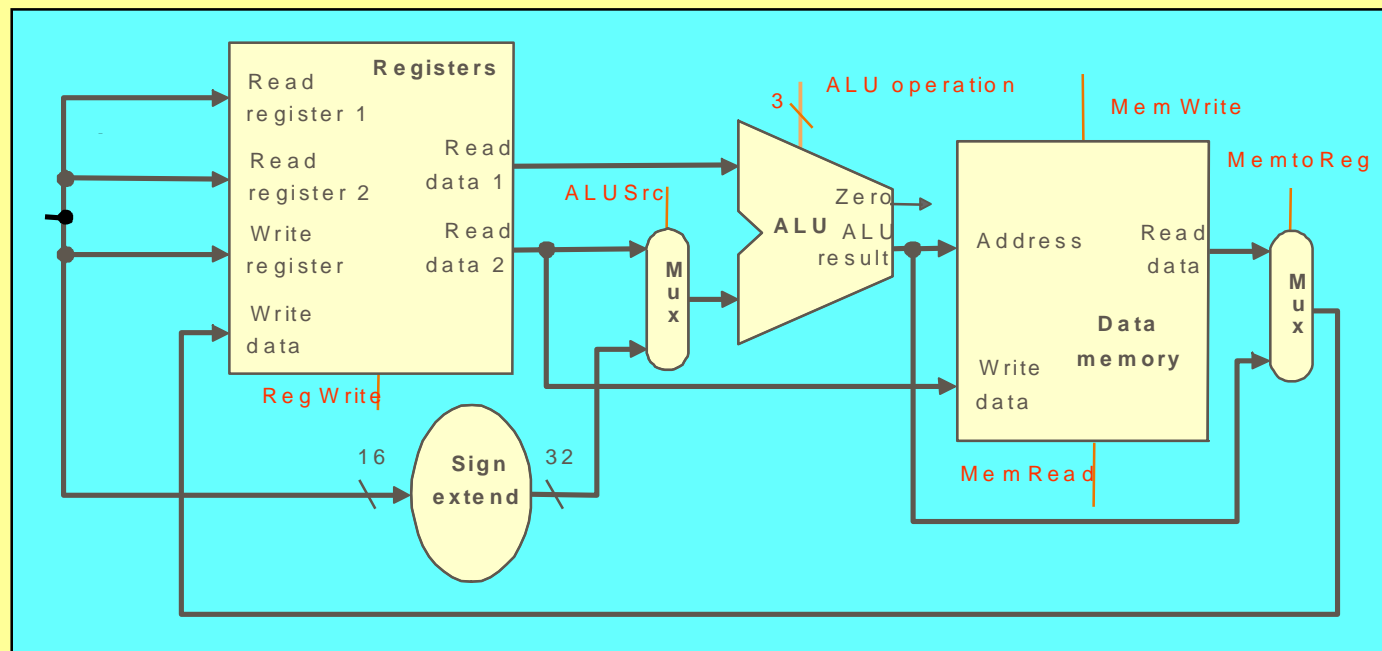




# Datenpfad mit Inkrementieren von \$pc

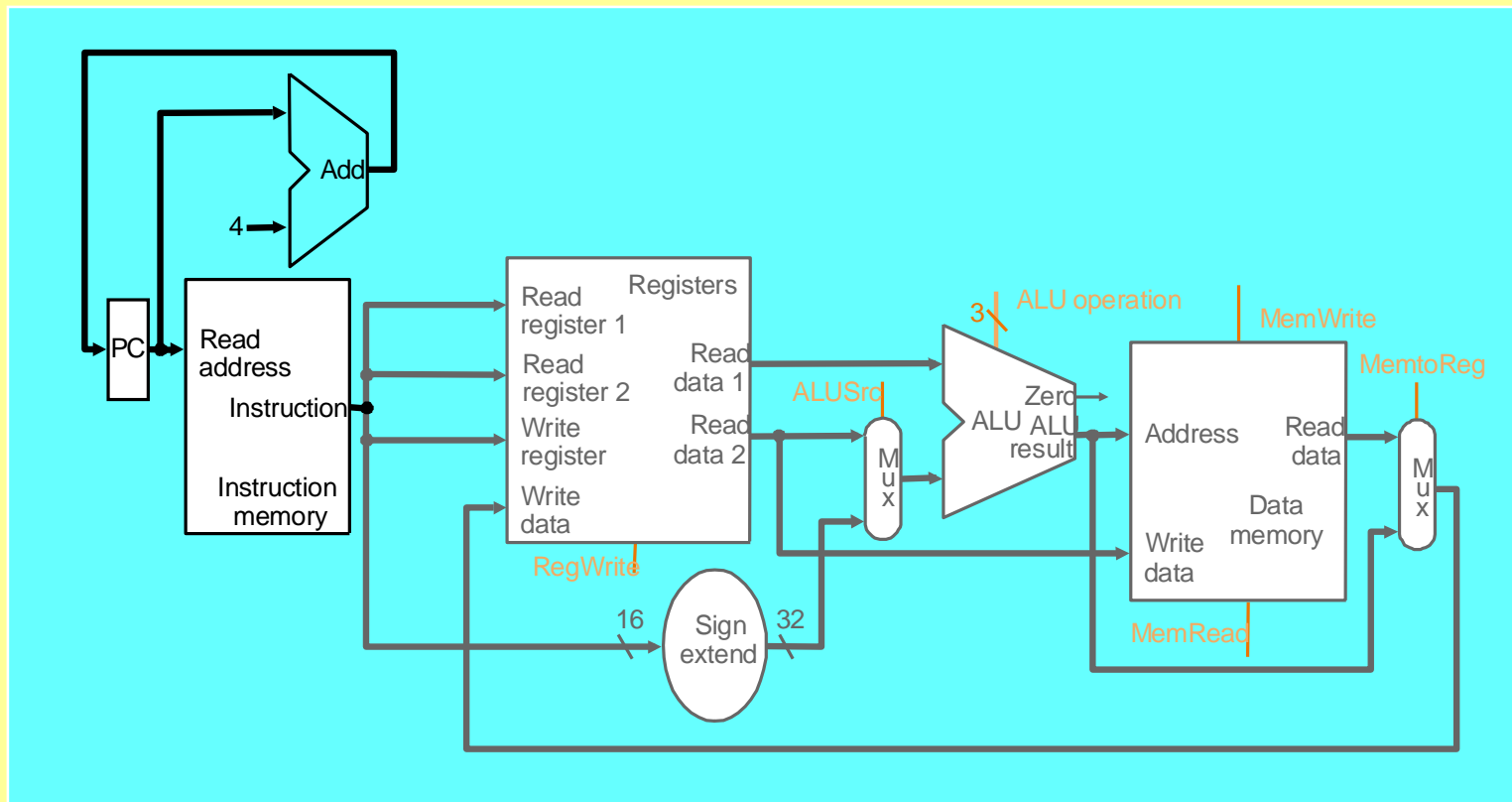

# Datenpfad mit Branch-Logik

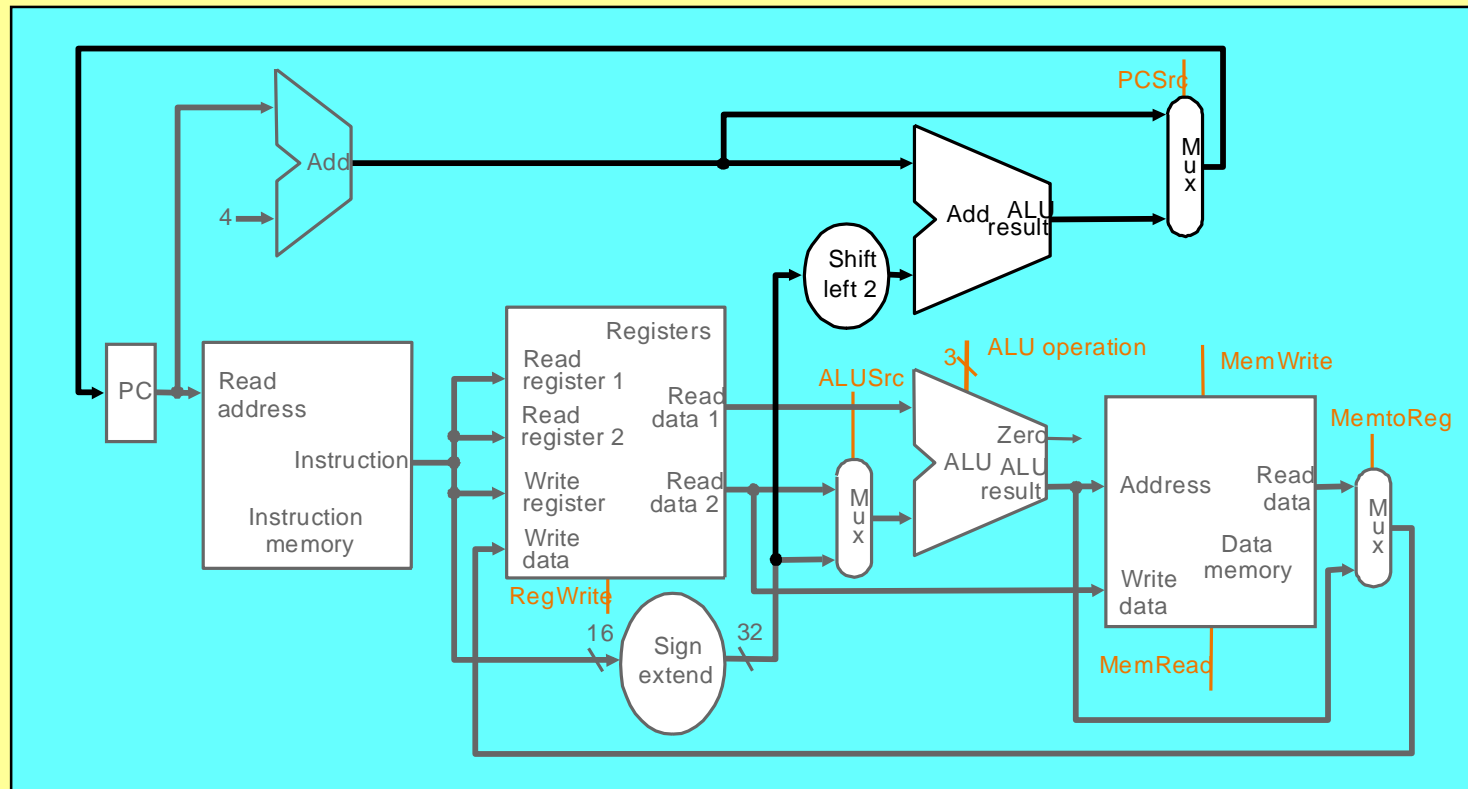

# Rolle der ALU im Prozessor

# **Rolle der ALU im Prozessor**

**ALU wird nicht nur im Rahmen der arithmetisch-logischen**

# **Rolle der ALU im Prozessor**

**ALU wird nicht nur im Rahmen der arithmetisch-logischen Befehle eingesetzt**

# Rolle der ALU im Prozessor

**ALU wird nicht nur im Rahmen der arithmetisch-logischen Befehle eingesetzt**

- $lw \quad Rdest, imm_{16}(Rscr)$ 
  - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse

# Rolle der ALU im Prozessor

**ALU wird nicht nur im Rahmen der arithmetisch-logischen Befehle eingesetzt**

- lw Rdest, imm<sub>16</sub>(Rsrc)
  - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse
- sw Rsrc1, imm<sub>16</sub>(Rsrc2)
  - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse

# Rolle der ALU im Prozessor


**ALU wird nicht nur im Rahmen der arithmetisch-logischen Befehle eingesetzt**

- lw Rdest, imm<sub>16</sub>(Rsrc)
  - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse
- sw Rsrc1, imm<sub>16</sub>(Rsrc2)
  - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse
- beq Rsrc1, Rsrc2, label
  - ➔ Subtraktion zur Berechnung des Vergleiches



# Ansteuerung der ALU


<i>ALUcontrol</i>	<i>Operation</i>
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

 

# Ansteuerung der ALU

Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?


ALUcontrol	Operatio
000	AND
001	OR
010	add
110	substract
111	set on less than

 

# Ansteuerung der ALU


Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?

ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

 

Instruction opcode	Instruction operation	Funct field	desired ALU action	ALU control
lw	load word	xxxxxx	add	010
sw	store word	xxxxxx	add	010
beq	branch equal	xxxxxx	subtract	110
R-type	add	100000	add	010
R-type	subtract	100010	subtract	110
R-type	AND	100100	and	000
R-type	OR	100101	or	001
R-type	set on less than	101010	set less than	111

	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

 


Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?

ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

Instruction opcode	Instruction operation	Funct field	desired ALU action	ALU control
lw	load word	xxxxxx	add	010
sw	store word	xxxxxx	add	010
beq	branch equal	xxxxxx	subtract	110
R-type	add	100000	add	010
R-type	subtract	100010	subtract	110
R-type	AND	100100	and	000
R-type	OR	100101	or	001
R-type	set on less than	101010	set less than	111

	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

 


Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?

ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

Instruction opcode	Instruction operation	Funct field	desired ALU action	ALU control
<b>lw</b>	load word	xxxxxx	add	010
<b>sw</b>	store word	xxxxxx	add	010
<b>beq</b>	branch equal	xxxxxx	subtract	110
<b>R-type</b>	add	100000	add	010
<b>R-type</b>	subtract	100010	subtract	110
<b>R-type</b>	AND	100100	and	000
<b>R-type</b>	OR	100101	or	001
<b>R-type</b>	set on less than	101010	set less than	111

	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

 


Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?

ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

Instruction opcode	Instruction operation	Funct field	desired ALU action	ALU control
lw	load word	xxxxxx	add	010
sw	store word	xxxxxx	add	010
beq	branch equal	xxxxxx	subtract	110
R-type	add	100000	add	010
R-type	subtract	100010	subtract	110
R-type	AND	100100	and	000
R-type	OR	100101	or	001
R-type	set on less than	101010	set less than	111

	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

 


Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?

ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

ALUOp	Instruction opcode	Instruction operation	Funct field	desired ALU action	ALU control
00	lw	load word	xxxxxx	add	010
	sw	store word	xxxxxx	add	010
01	beq	branch equal	xxxxxx	subtract	110
10	R-type	add	100000	add	010
	R-type	subtract	100010	subtract	110
	R-type	AND	100100	and	000
	R-type	OR	100101	or	001
	R-type	set on less than	101010	set less than	111

# Ansteuerung der ALU ff

<i>ALUcontrol</i>	<i>Operatio</i>
000	AND
001	OR
010	add
110	substract
111	set on less than

 




# Ansteuerung der ALU ff

Die Belegung der Steuerleitungen *ALUcontrol* hängen somit nur von *ALUOp* und *Funct* ab.


<i>ALUcontrol</i>	<i>Operatio</i>
000	AND
001	OR
010	add
110	substract
111	set on less than

 

# Ansteuerung der ALU ff

Die Belegung der Steuerleitungen *ALUcontrol* hängen somit nur von *ALUOp* und *Funct* ab.

<i>ALUcontrol</i>	<i>Operation</i>
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

 


ALUOp	Funct field	ALU control
00	xxxxxx	010
00	xxxxxx	010
01	xxxxxx	110
10	100000	010
10	100010	110
10	100100	000
10	100101	001
10	101010	111

# Ansteuerung der ALU ff

Die Belegung der Steuerleitungen *ALUcontrol* hängen somit nur von *ALUOp* und *Funct* ab.

<i>ALUcontrol</i>	<i>Operation</i>
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

 


<i>ALUOp</i>	<i>Funct field</i>	<i>ALU control</i>
00	xxxxxx	010
00	xxxxxx	010
01	xxxxxx	110
10	100000	010
10	100010	110
10	100100	000
10	100101	001
10	101010	111

*ALUOp* hängt nur vom Instruktionscode ab


<i>Instruction OPcode</i>	<i>ALUOp control</i>
100011	00
101011	00
000100	01
000000	10

# Resultierender Datenpfad

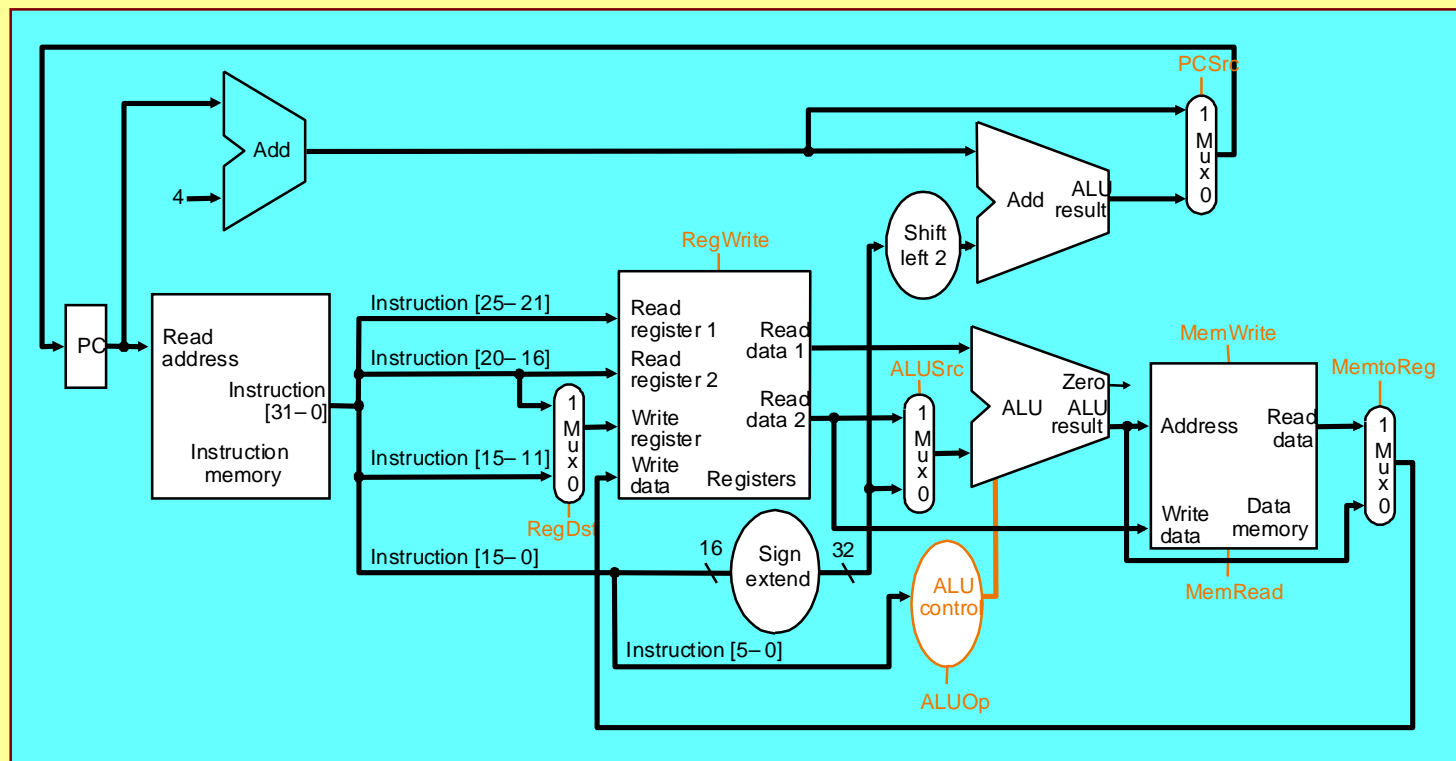

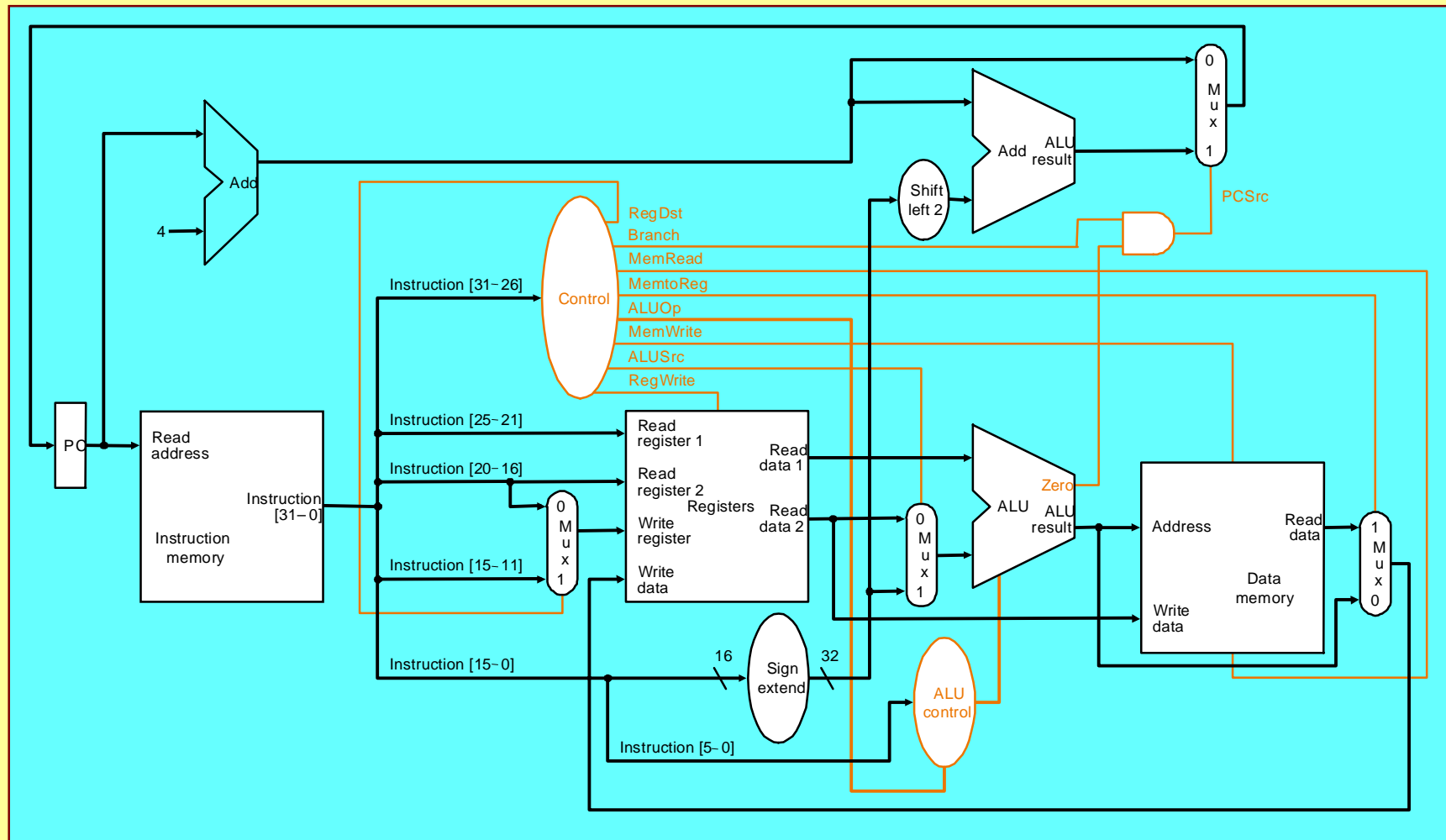
# Generierung der Steuersignale

Damit der Datenpfad arbeitet, muss eine Steuereinheit die Steuersignale des Datenpfades in Abhängigkeit der anliegenden Instruktion richtig setzen !



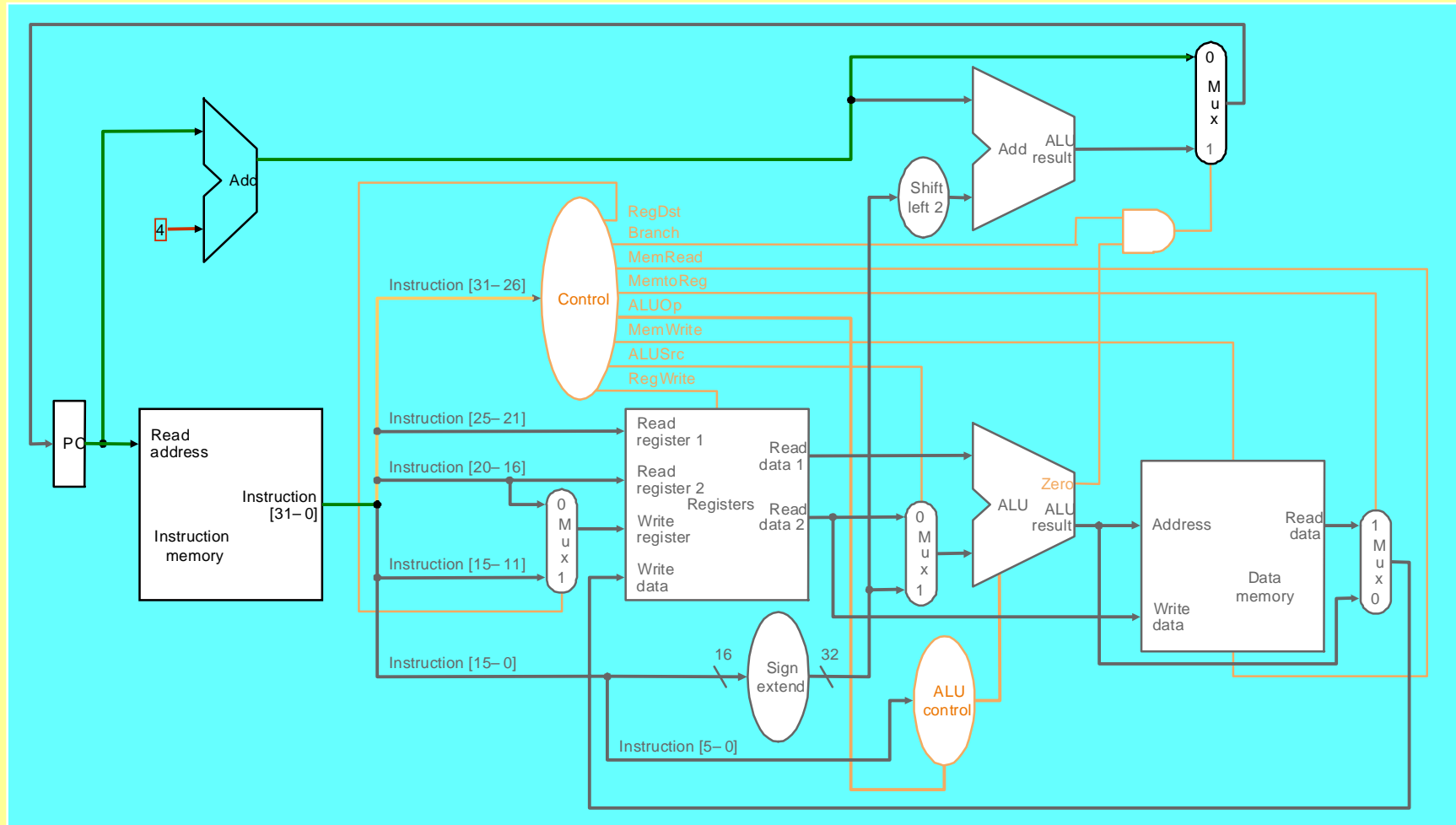
# Erster Schritt einer R-type Instruktion



 
# Erster Schritt einer R-type Instruktion

- Holen der Maschineninstruktion
- Erhöhung von \$pc um 4



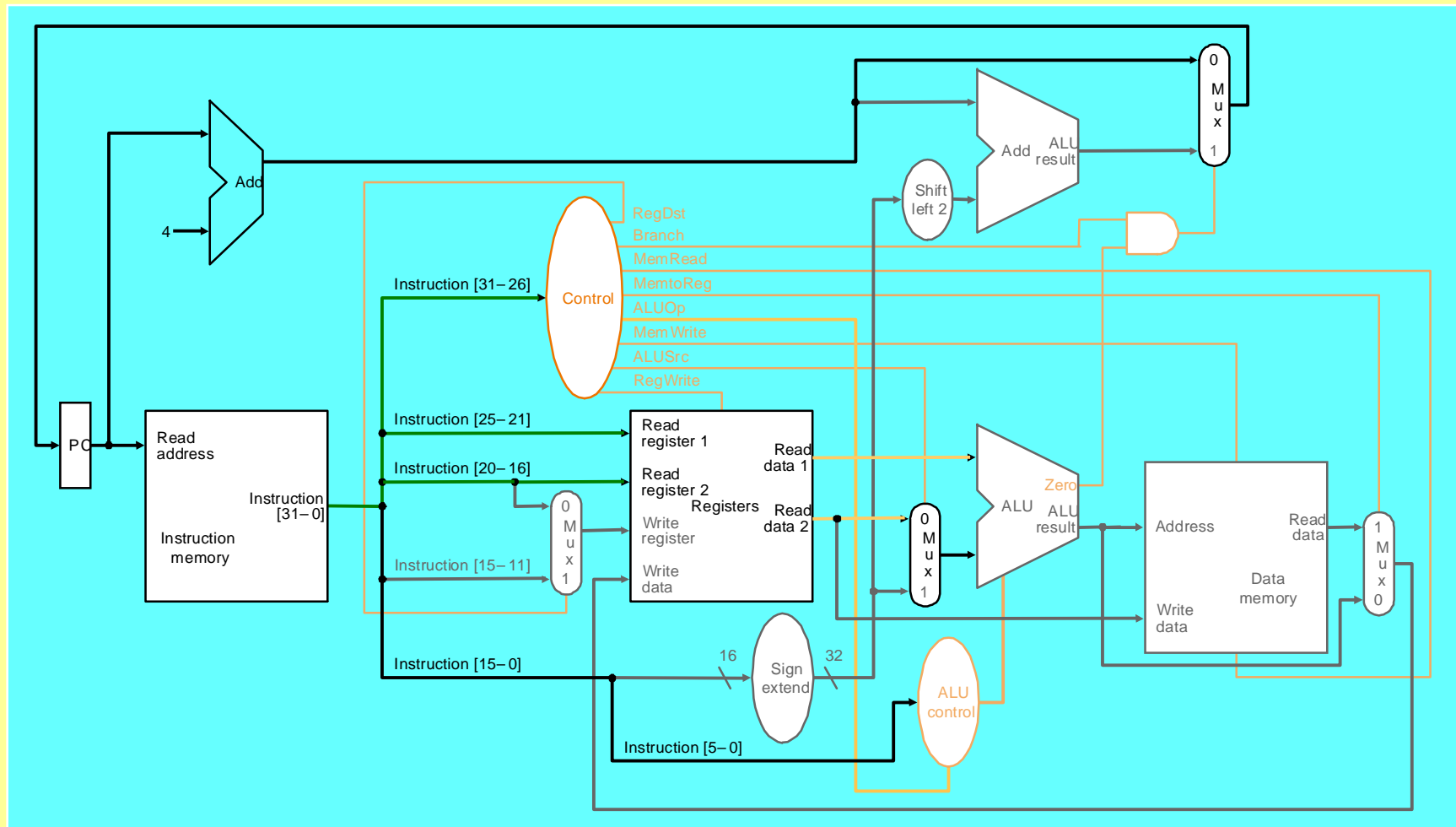
# Zweiter Schritt einer R-type Instruktion





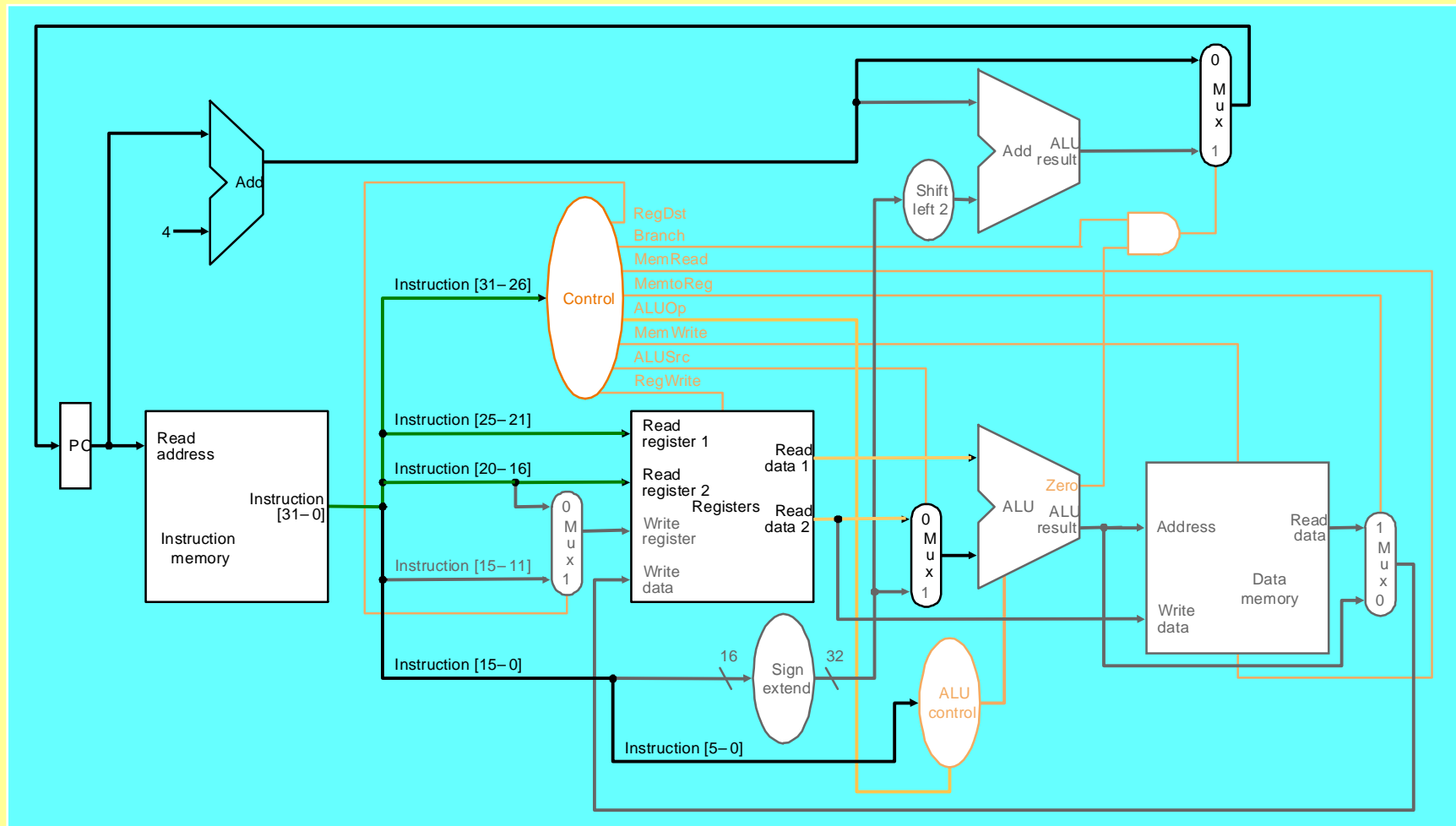
# Zweiter Schritt einer R-type Instruktion

- Instruktions-Opcode zur Steuereinheit und Setzen der Steuerleitungen
- Lesen der beiden Register 1 und 2



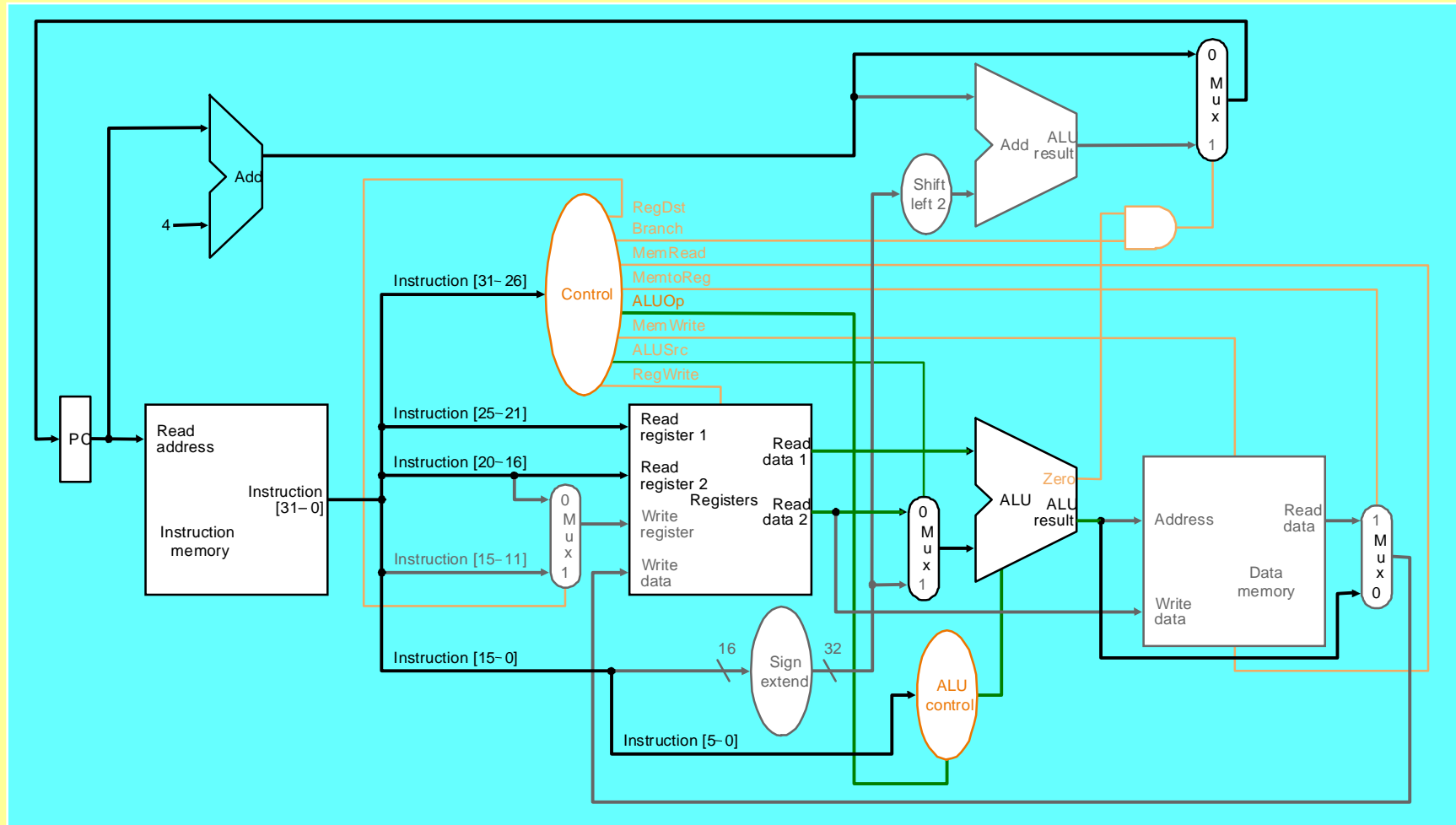
# Dritter Schritt einer R-type Instruktion



 
# Dritter Schritt einer R-type Instruktion

- Berechnung der ALUcontrol Steuersignale
- Berechnung des Ergebnisses durch die ALU



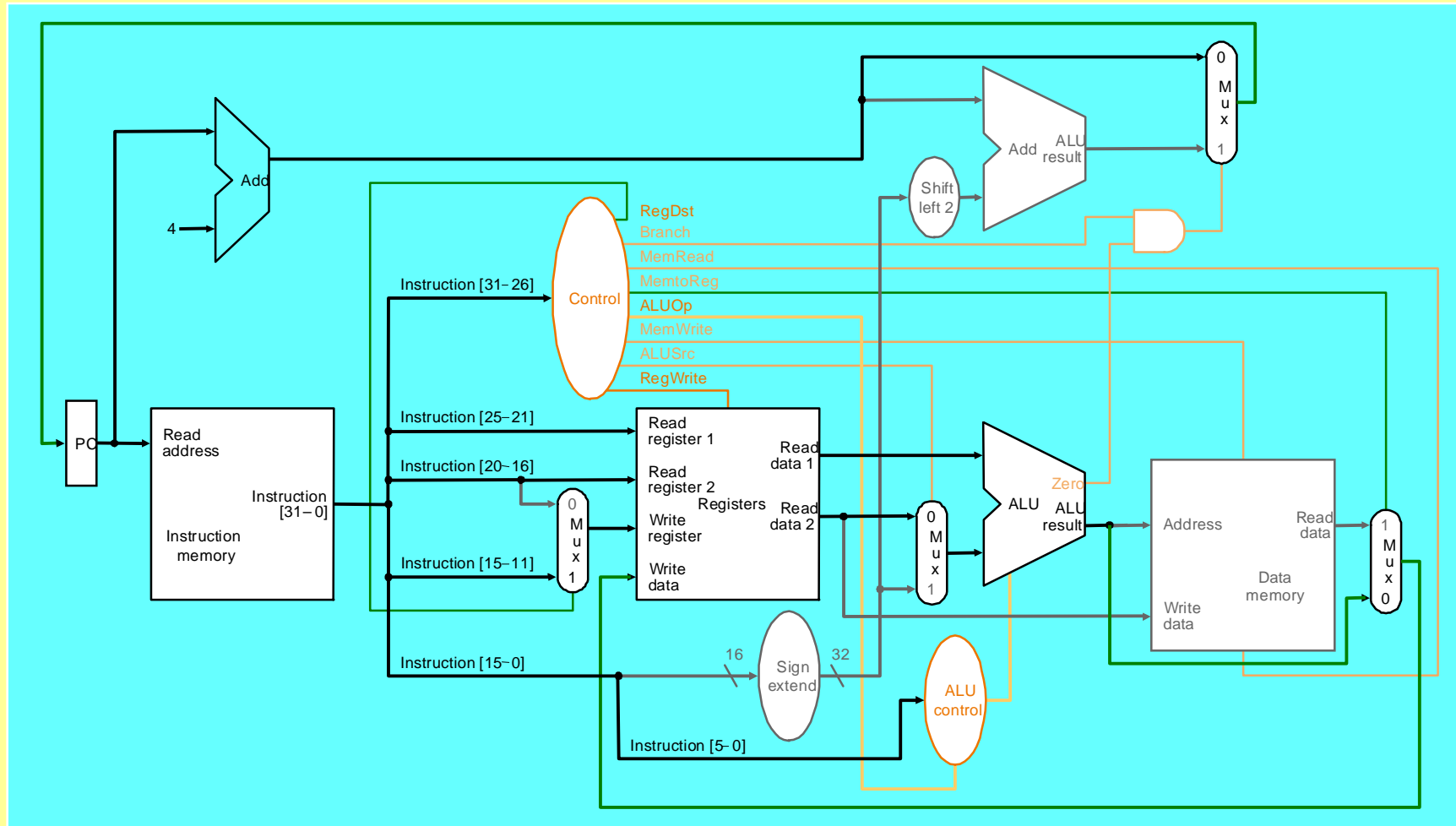
# Letzter Schritt einer R-type Instruktion



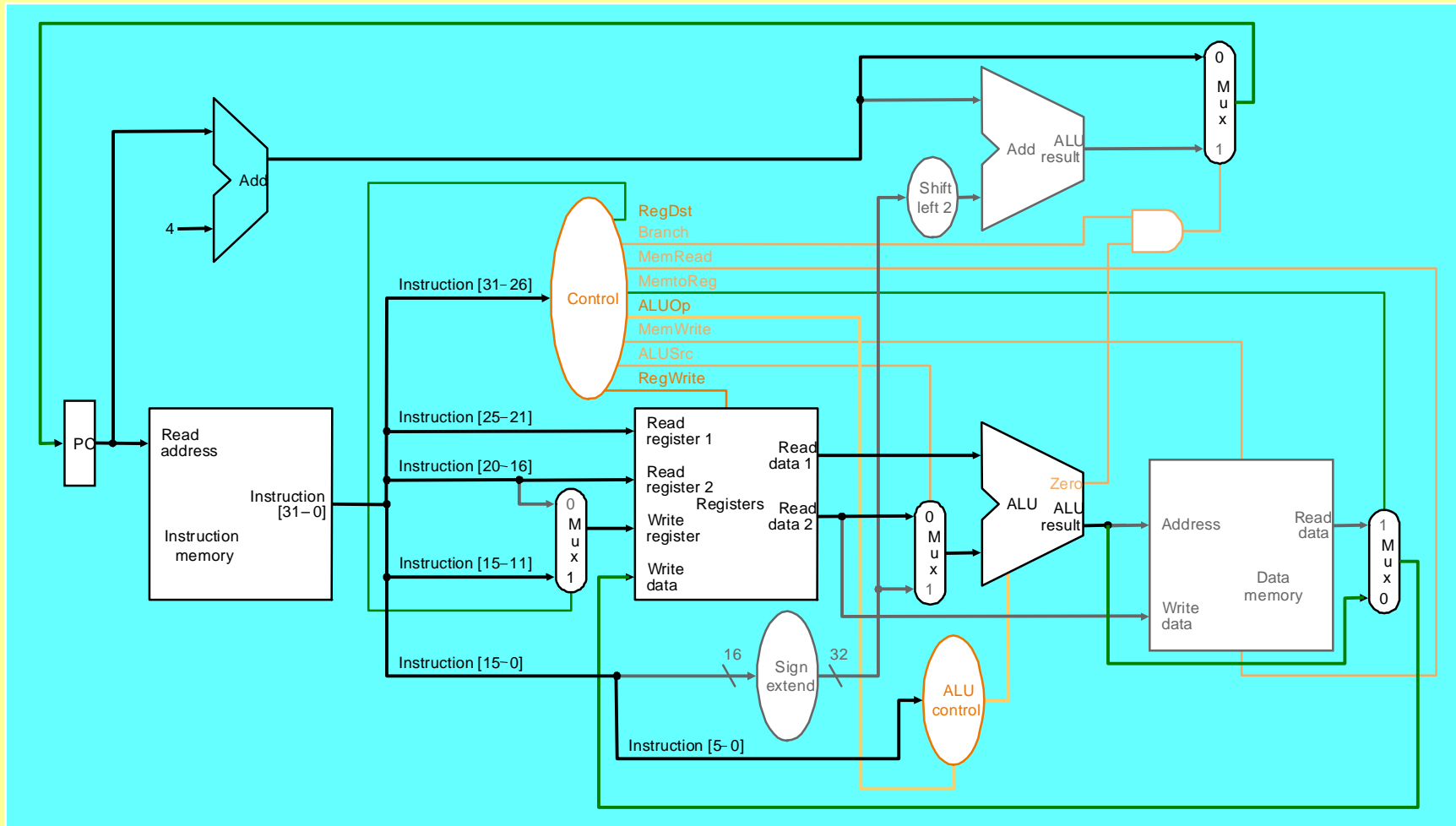
# Letzter Schritt einer R-type Instruktion

- Zurückschreiben des Ergebnisses in die Registerbank
- Setzen von  $\$pc$  auf seinen nächsten Wert  $\$pc_{old} + 4$



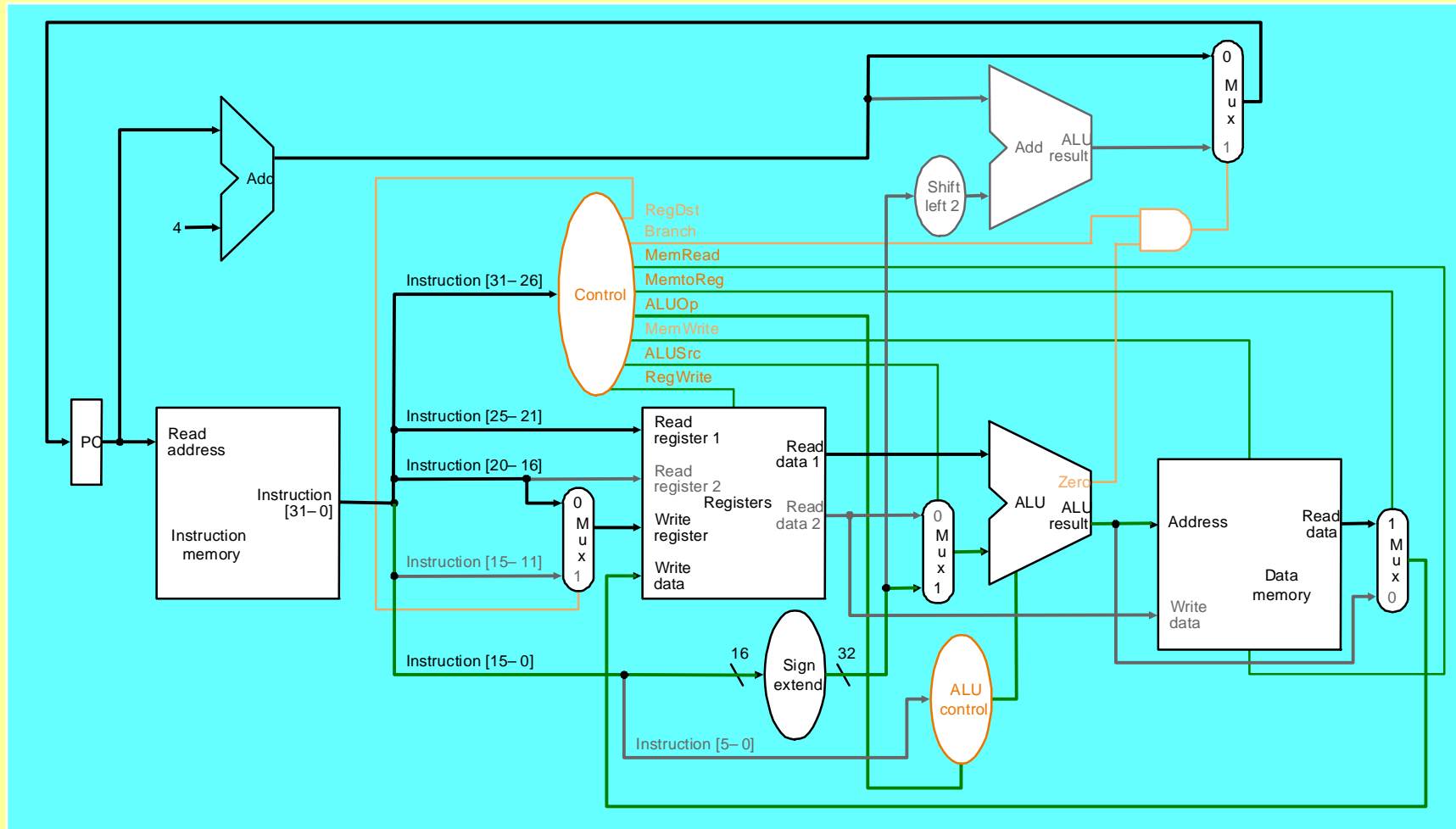
# Datenpfad-Operationen bei einem Load-Befehl




	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

oad-

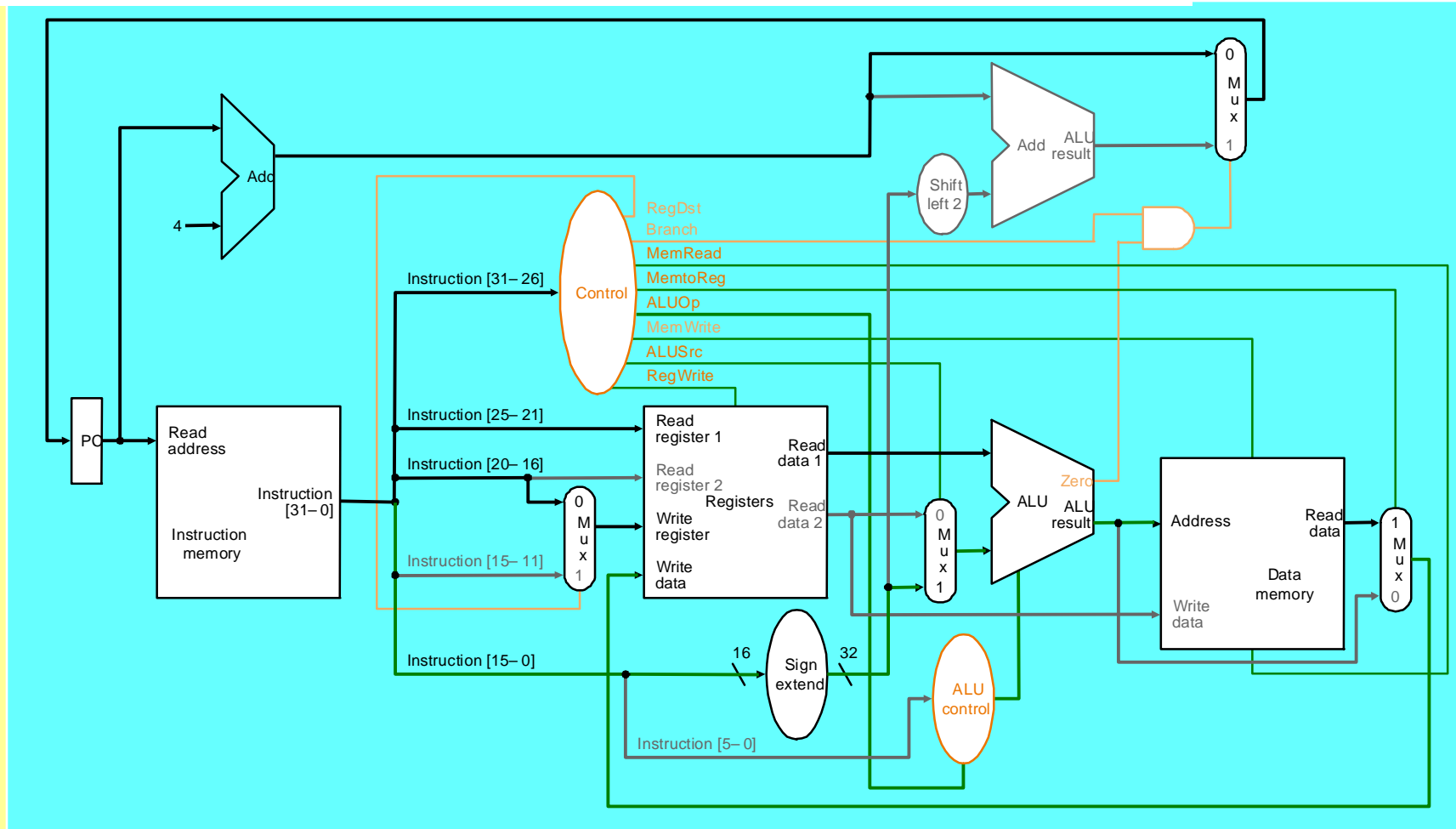


# Datenpfad-Operationen bei Branch Equal

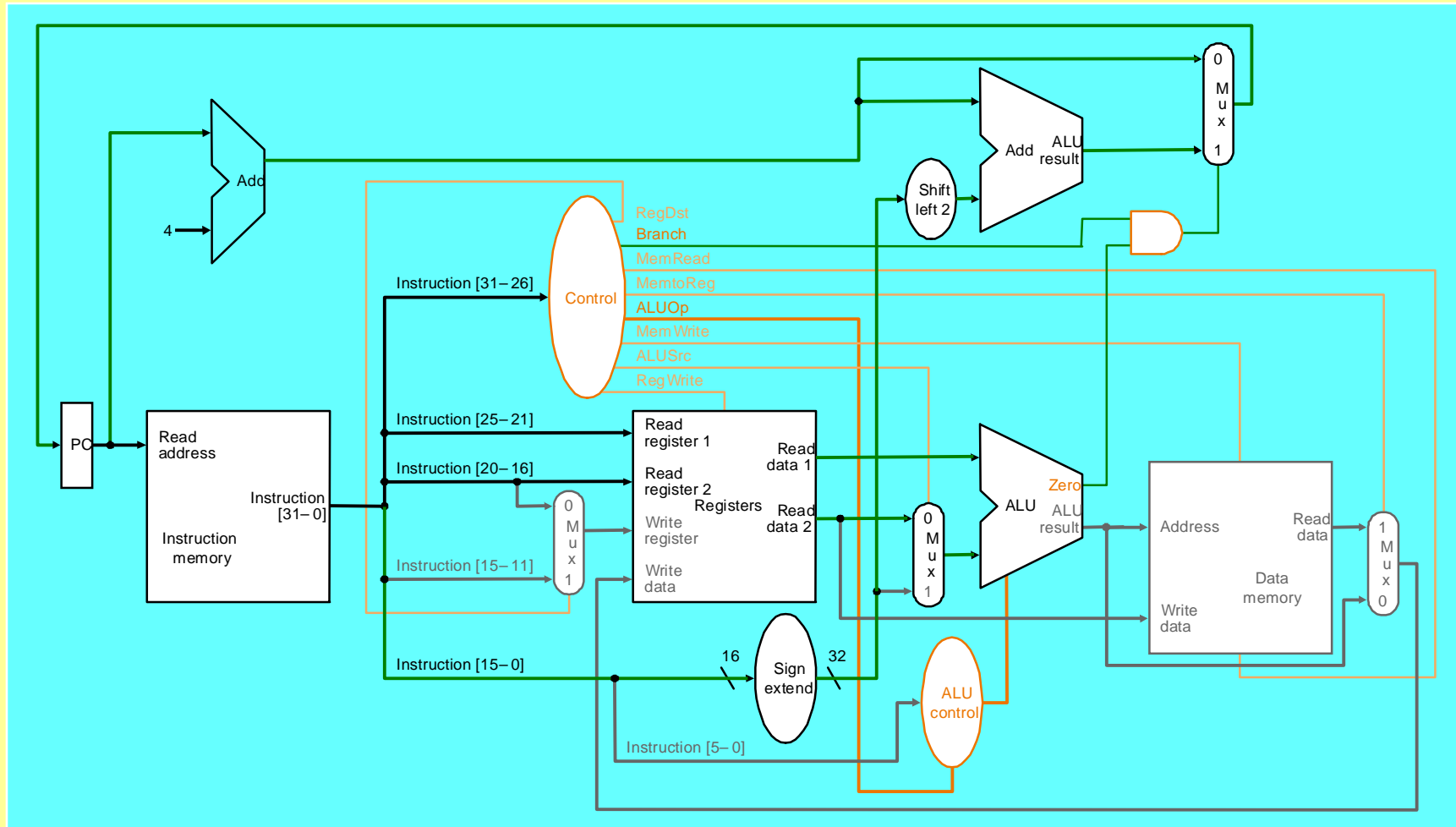



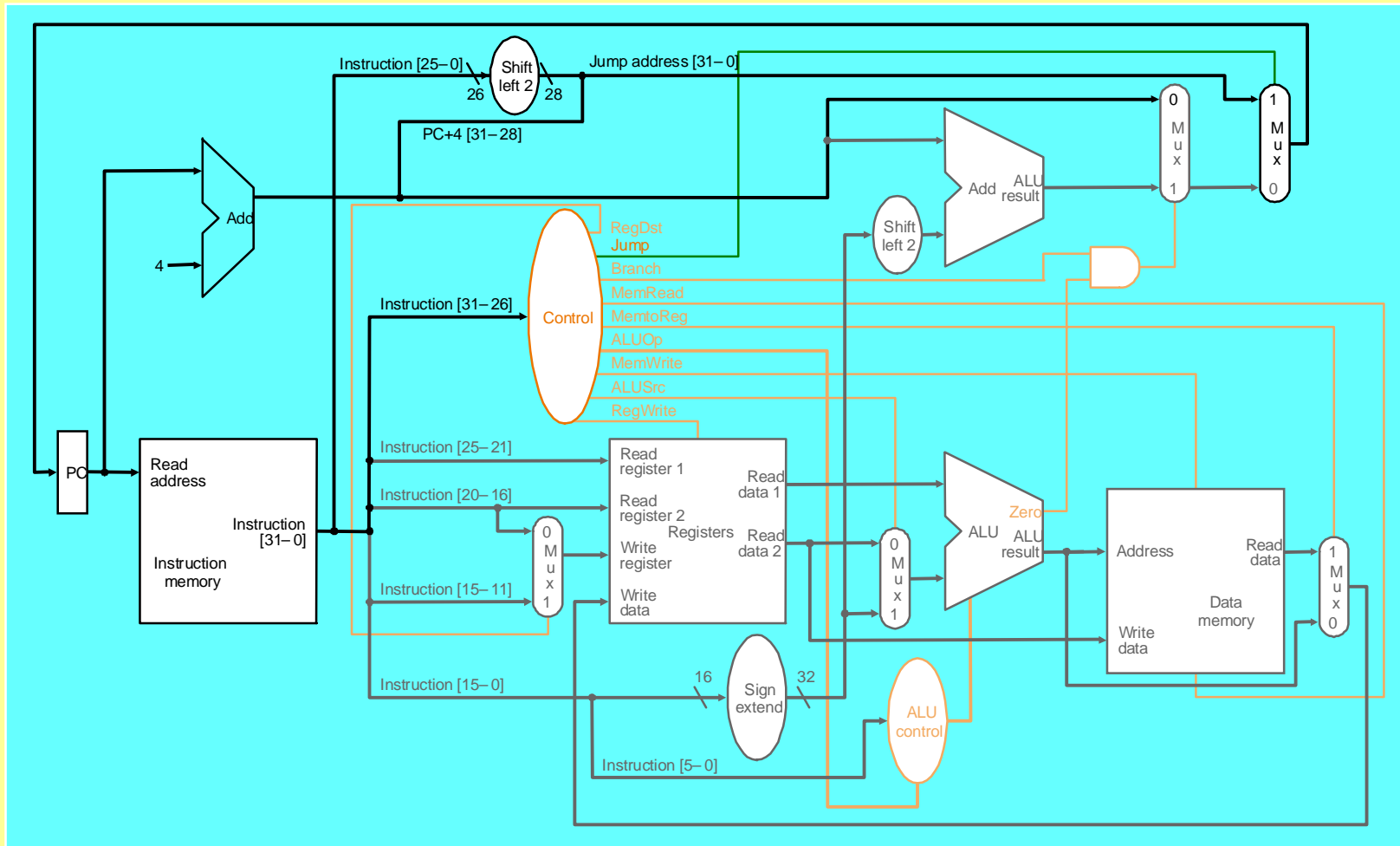
# Erweiterung des Datenpfades für J-Instruktion



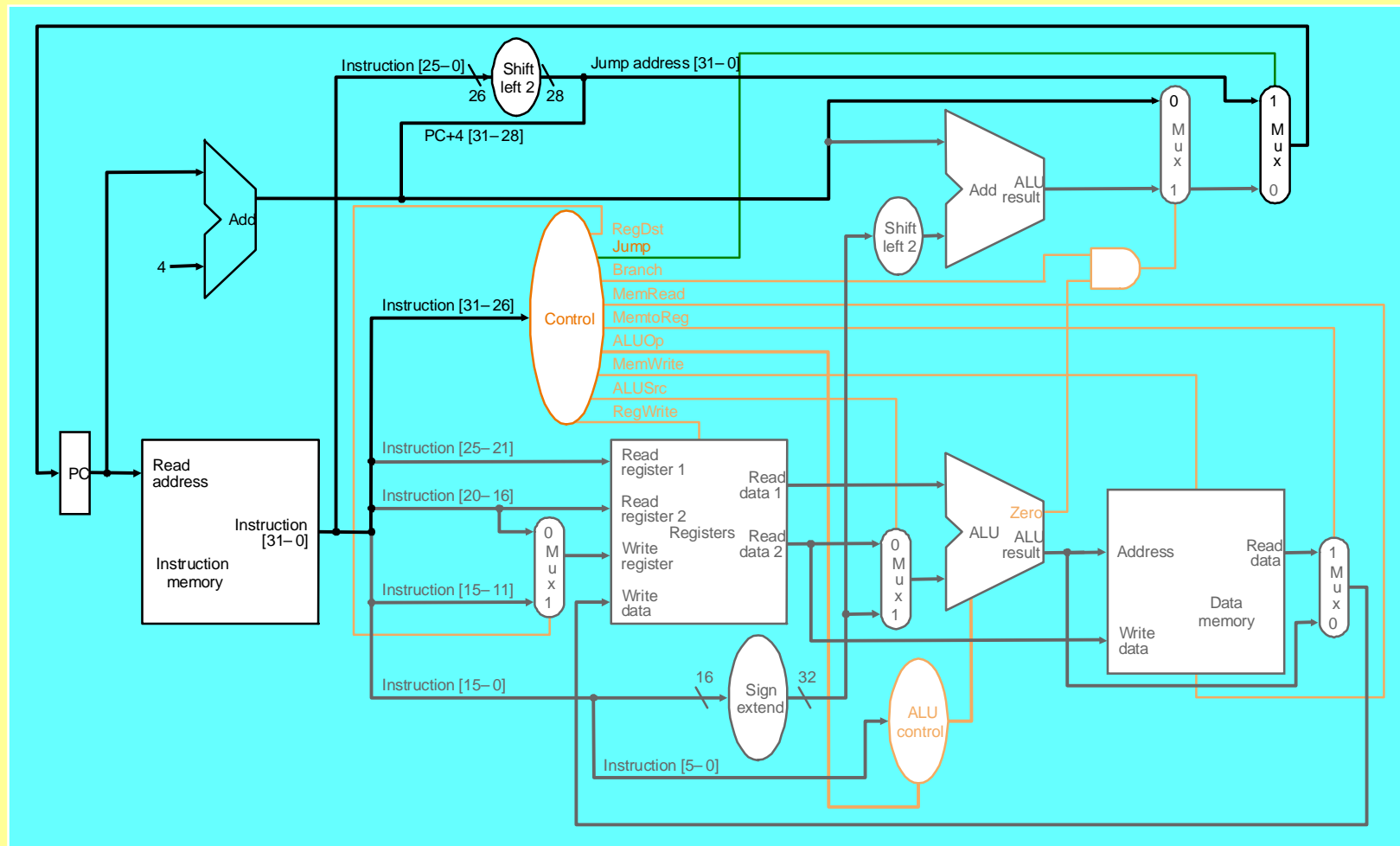
# Erweiterung des Datenpfades für J-Instruktion

- In MIPS ergibt sich die Sprungadresse beim Befehl j target durch  $\{(\$pc+4)[31:28], \text{instruction}[25:0], 2'b00\}$



# HW für die Steuerung

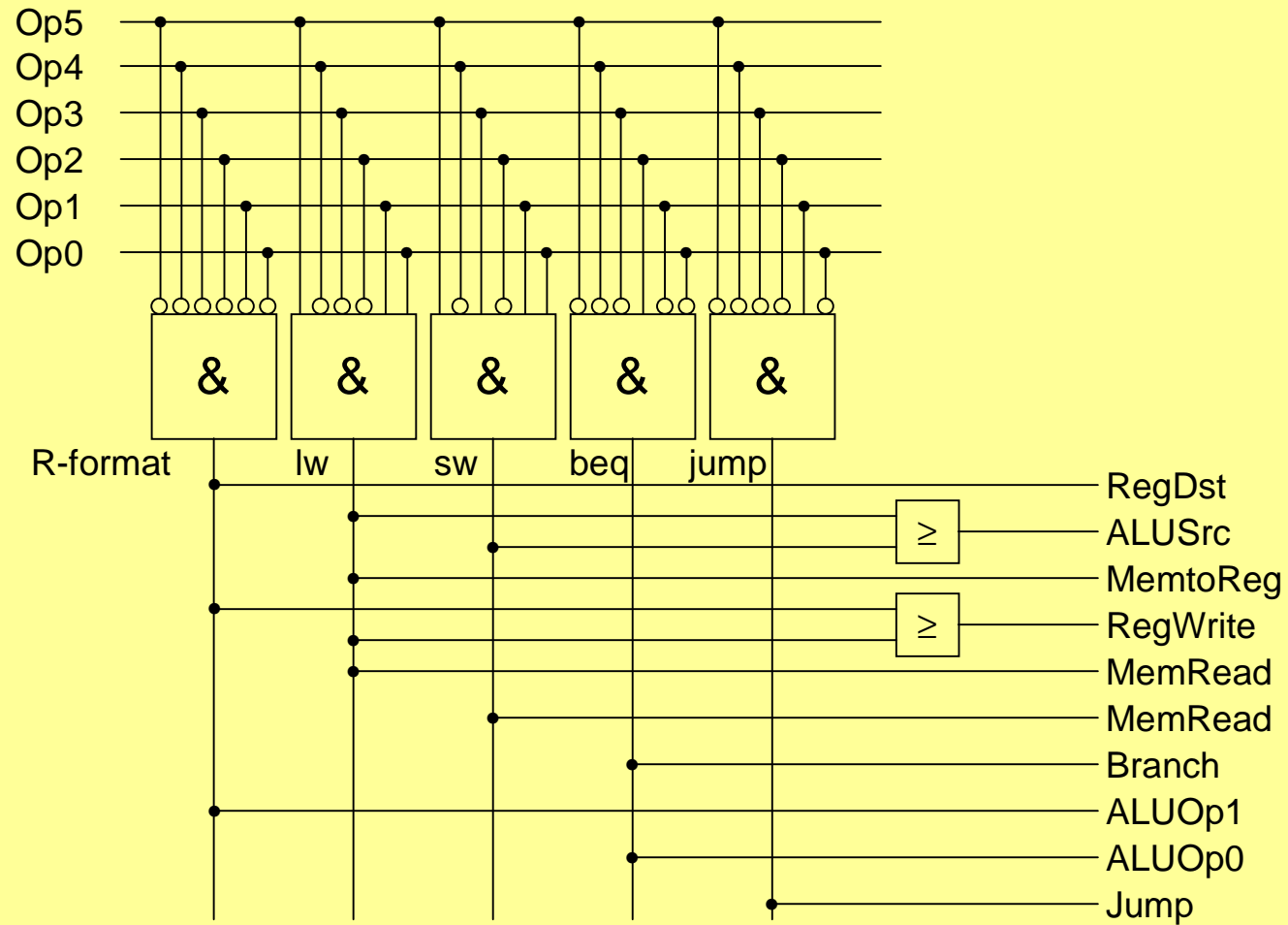

# Probleme

# Probleme

- lw benötigt 5 Funktionale Einheiten
  - lange Gatterlaufzeit
  - große Taktperiode
  - alle Instruktionen werden langsamer

# Probleme

- lw benötigt 5 Funktionale Einheiten
  - lange Gatterlaufzeit
  - große Taktperiode
  - alle Instruktionen werden langsamer
- Effekt verschlimmert sich bei noch komplexeren Befehlen (FP-instructions)

# Probleme

- lw benötigt 5 Funktionale Einheiten
  - lange Gatterlaufzeit
  - große Taktperiode
  - alle Instruktionen werden langsamer
- Effekt verschlimmert sich bei noch komplexeren Befehlen (FP-instructions)
  - **Mehrtakt Implementierung**
  - **Controller wird durch FSM implementiert**

# FSM-Steuerung

