



7. Übungsblatt zur Vorlesung

Technische Informatik II

Aufgabe 1

Punkte (1,1)

Um ein spikefreies Umschalten von Gattern zu gewährleisten, muss an den Eingängen eine gewisse Verzögerungszeit beachtet werden. Wie groß ist diese minimale Verzögerung, wenn $\delta = 2.5 \text{ ns}$ und


- 1.) ein NAND-Gatter mit zwei Eingängen vorliegt?
- 2.) ein OR-Gatter mit zwei Eingängen vorliegt?

Aufgabe 2

Punkte (7)

Zeigen Sie, dass der Schreibvorgang bei dem in der Vorlesung vorgestellten D-Latch (siehe Bild) mit den Parameterwerten aus Tabelle 1 gelingt. Zur Erinnerung:

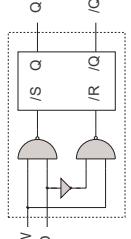- Ein $NAND$ -Gatter schaltet spikefrei um, wenn der Abstand zwischen einer fallenden Flanke an einem Input des Gatters und einer steigende Flanke an dem zweiten Input des Gatters mindestens 11 ns ist.
- Spikefreies Umschalten für ein RS-FlipFlop ist garantiert bei einer minimalen Pulsweite von 22.3 ns .



D-Latch

Symbol	Name	min	max
y	Pulsweite des Schreibimpulses	6.0	
t_{SDW}	Setup-Zeit von D bis W	2.0	
t_{HWD}	Hold-Zeit von D nach W	3.0	
t_{PWQ}	Verzögerungszeit von W bis Q	3.0	13.0
t_{PDQ}	Verzögerungszeit von D bis Q	2.0	8.0

Tabelle 1: Parameterwerte des D-Latches in ns.

Aufgabe 3

Punkte (4)

Abbildung 1 zeigt ein sogenanntes Master-Slave FlipFlop. Führen Sie eine Timing-Analyse zur Berechnung der Parameter aus Tabelle 2 durch. Als D-Latch dient hierbei der Baustein 74F373, der 8 D-Latches enthält, mit den Parameterwerten aus Tabelle 3.

Geben Sie bei der Berechnung von ν von einem periodischen, symmetrischen Clock-Signal aus, das bei einer Periode von τ ns alle $\frac{\tau}{2}$ ns steigt und fällt.

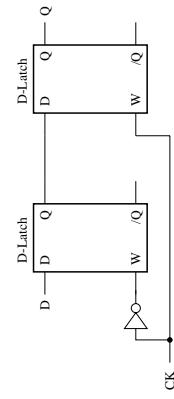


Abbildung 1: Master-Slave FlipFlop.

Symbol	Name
t_{SDC}	Setup-Zeit von D bis CK
t_{HCD}	Hold-Zeit von D nach CK
t_{PCQ}	Verzögerungszeit von CQ bis Q
ν	Clockfrequenz

Tabelle 2: Parameter des Master-Slave FlipFlops.

Symbol	Name	min	max
y	Pulsweite des Schreibimpulses	6.0	
t_{SDW}	Setup-Zeit von D bis W	2.0	
t_{HWD}	Hold-Zeit von D nach W	3.0	
t_{PWQ}	Verzögerungszeit von W bis Q	3.0	13.0
t_{PDQ}	Verzögerungszeit von D bis Q	2.0	8.0

Tabelle 3: Parameterwerte des Bausteines 74F373 in ns.

Aufgabe 4

Punkte (3)

Erweitern Sie den in der Vorlesung vorgestellten Zähler um einen Eingang I mit folgender Bedeutung: sind $/C$ und $/I$ beide inaktiv, so wird bei $I = 1$ inkrementiert und bei $I = 0$ dekrementiert. Wie verändert man die Schaltung?

Abgabetermin: 07.12.2000 in der jeweiligen Übungsgruppe