



10. Übungsblatt zur Vorlesung

Technische Informatik II

Aufgabe 1

Punkte ( 2, 2, 3 )

Betrachten Sie den *Von Neumann* Addierer aus Abbildung 1. Für  $t \in \mathbb{N}$  wird mit  $X(t)$  und  $Y(t)$  der Inhalt der Register  $X$  und  $Y$  nach dem  $t$ -ten Takt bezeichnet. Der ursprüngliche Inhalt der Register  $X$  und  $Y$  beschreibt die zu addierenden Zahlen in Binärdarstellung, es soll folglich  $(X(0)) + (Y(0))$  berechnet werden. Die *Most Significant Bits* (MSBs) der beiden Operanden sind 0, d.h.  $X_n(0) = Y_n(0) = 0$ .

- a) Unter welchen Voraussetzungen dauert die Addition volle  $n + 1$  Takte?
- b) Zeigen Sie:  $\exists t \leq n + 1 : X(t) = (0, 0, \dots, 0)$ .
- c) Modifizieren Sie die Schaltung aus Abbildung 1 so, dass die Register  $X$  und  $Y$  unter Kontrolle eines Signals *load* von zwei  $n$ -Bit Bussen  $A$  und  $B$  geladen werden können.

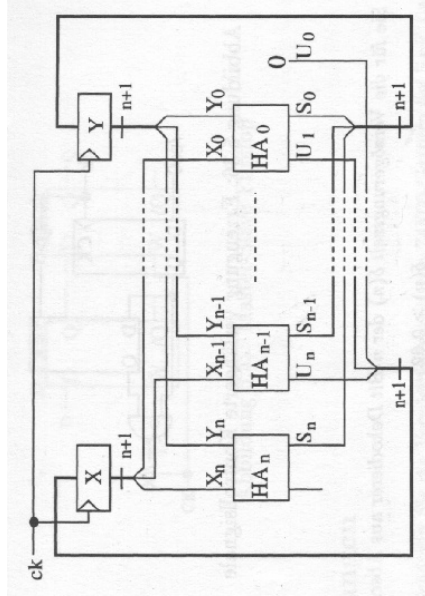


Abbildung 1: Von Neumann Addierer

Aufgabe 2  
Punkte ( 7 )

Sei der *X-Mas-Tree* Schaltkreis aus Abbildung 2 mit einer Eingangsbelegung von  $x = 0$  gegeben. Das *X-Mas Parity Gatter* liefert genau dann 1, wenn ungerade viele Eingänge 1 sind. Die Verzögerungszeiten dieses *X-Mas Parity Gatters* können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Die übrigen Bausteine entsprechen den *enablen* (invertierenden) Treibern der FAST-Bausteinfamilie.

Symbol	Name	min	max
	Propagation Delay von Daten-Eingängen bis Ausgang	$t_{pLH}$	2.5
	Propagation Delay von Daten-Eingängen bis Ausgang	$t_{pHL}$	8.0

Tabelle 1: Verzögerungszeiten des *X-Mas Parity Gatters*

Führen Sie für den *X-Mas-Tree* Schaltkreis eine vollständige Timinganalyse für den Eingangs-Flankenwechsel  $x_{0 \rightarrow 1}$  durch. Wie verhält sich der Ausgang des Schaltkreises? Wann hat sich der Ausgangswert spätestens stabilisiert?

 


Abbildung 2: *X-Mas-Tree* Schaltkreis