

Entwurf und Verifikation digitaler Systeme mit VHDL

Wolfgang Günther

Infineon AG

CL DAT DF LD V

guenther@informatik.uni-freiburg.de,

wolfgang.guenther@infineon.com

Inhalt der Vorlesung

- Der Entwurfsprozess
- Die Sprache VHDL
 - Abstraktionsebenen
 - Datentypen
 - Befehle
- Modellierung von FSMs
- Verifikation digitaler Schaltungen

Vorbemerkungen

- Zielrichtung der Vorlesung:
 - Synthese
 - Verifikation
 - Beispiele
- Keine vollständige Beschreibung von VHDL
 - Konzentration auf "synthetisierbares" VHDL


Literatur

- P. J. Ashenden: The Designer's Guide to VHDL. Morgan Kaufmann Publishers, 1995.
- D. Perry: VHDL. McGraw–Hill, 1998.
- K. C. Chang: Digital Design and Modeling with VHDL and Synthesis. IEEE Computer Society Press, 1997.
- IEEE Standard VHDL Language Reference Manual (schwierig zu lesen)

VHDL

- Very High Speed Integrated Circuits
Hardware Description Language
- Beschreibung komplexer elektronischer Systeme
 - Austauschbarkeit
 - Wiederverwendbarkeit
- Industriestandard
- Beschreibung auf verschiedenen Abstraktionsebenen

Abstraktionsebenen

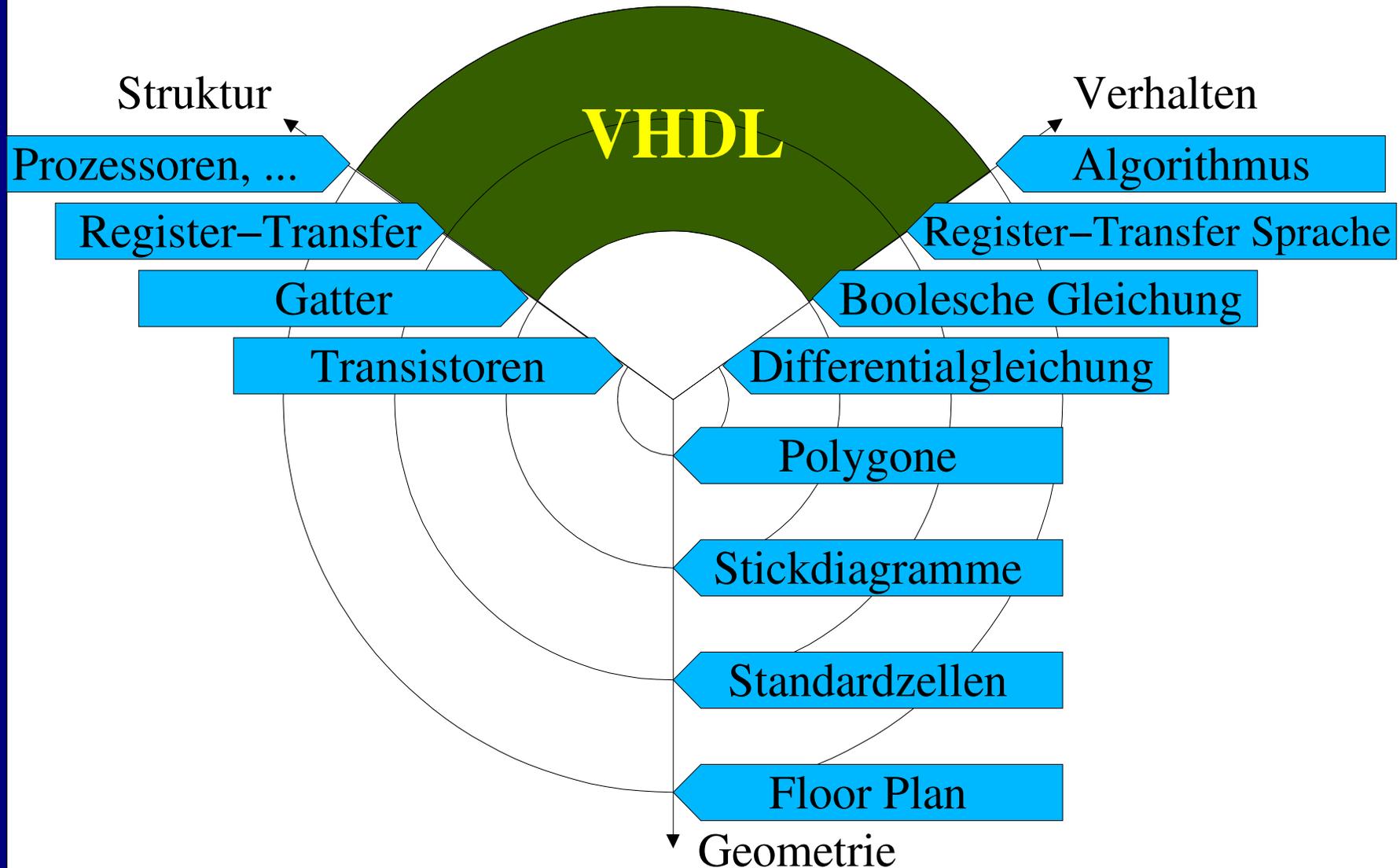


Wichtige Eigenschaften

- Modellierung auf Verhalten– und auf Strukturebene
- Modellierung von Gleichzeitigkeit
- Abstrakte Datentypen
- Hochsprachenkonstrukte
- Strenge Typisierung
- Diskrete Event–Simulation

Standards


- Standardisierung 1987 als IEEE 1076
- Erweitert 1993 (IEEE 1076–1993)
- IEEE 1076.1: Analog Extensions to VHDL
- IEEE 1076.2: Mathematical Package
- IEEE 1076.3: Synthesis Package
- IEEE 1076.4: Timing Methodology (VITAL)
- IEEE 1076.5: VHDL Utility Library

Der Entwurfsprozess

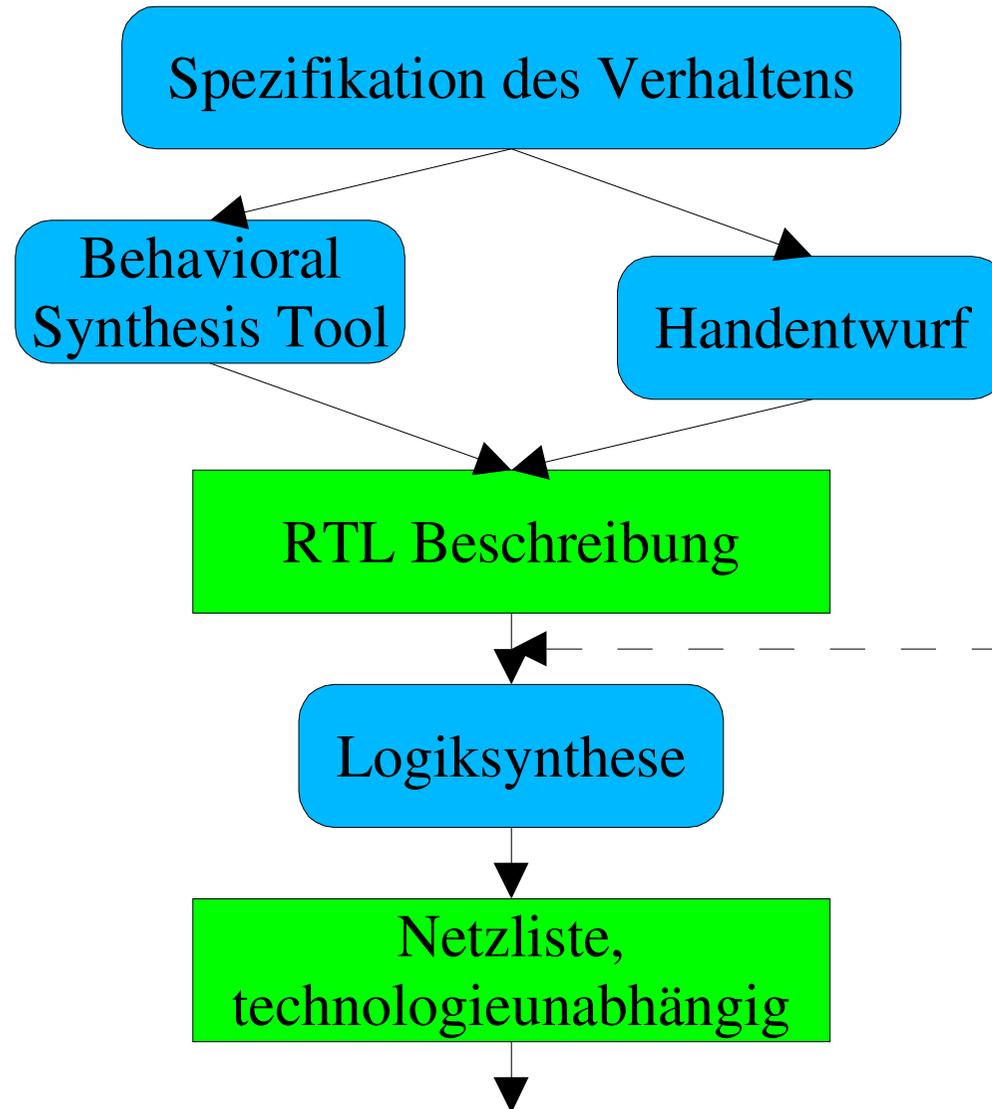


RTL: Register Transfer Level

Der Entwurfsprozess (2)

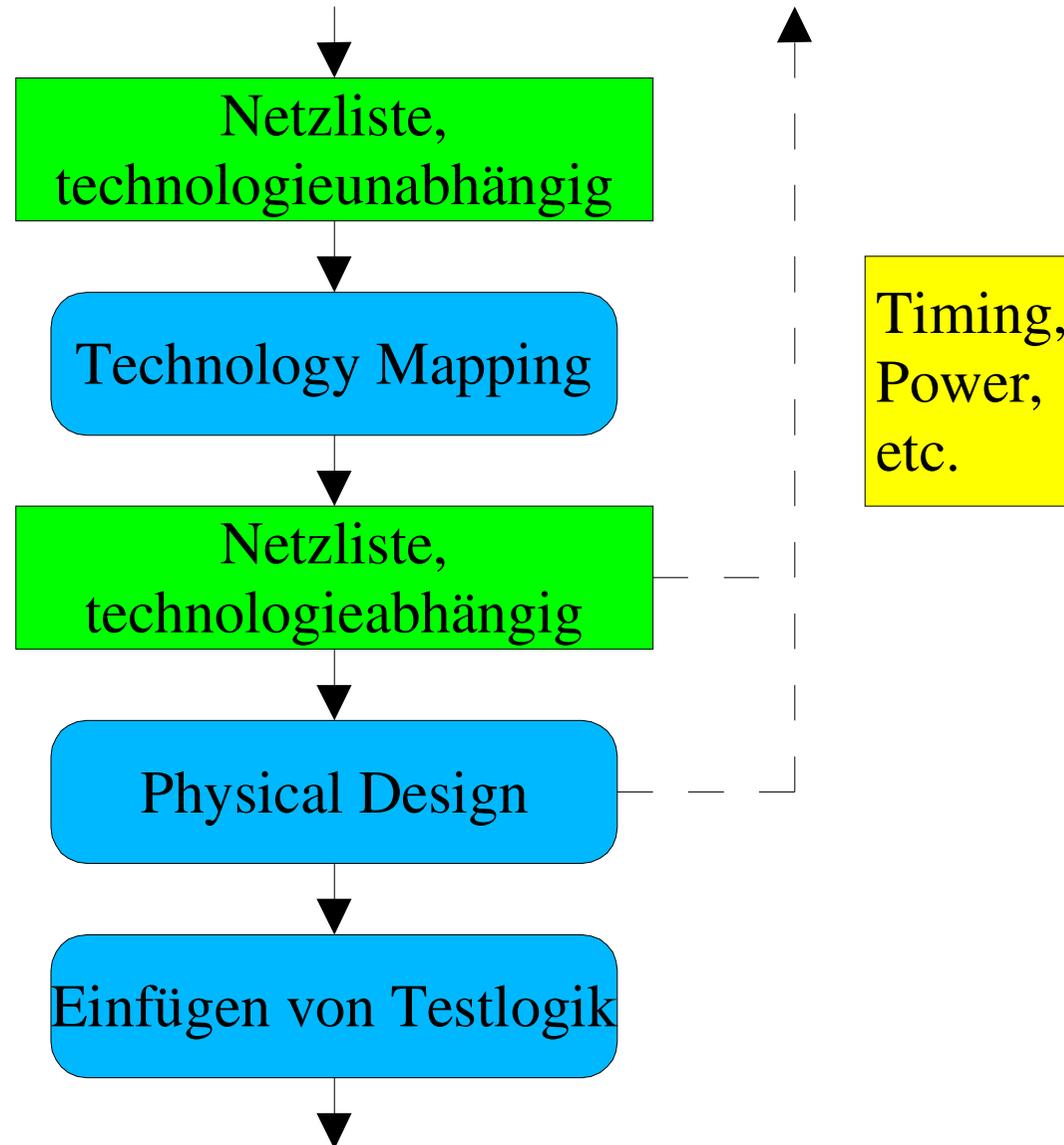

Formale Verifikation

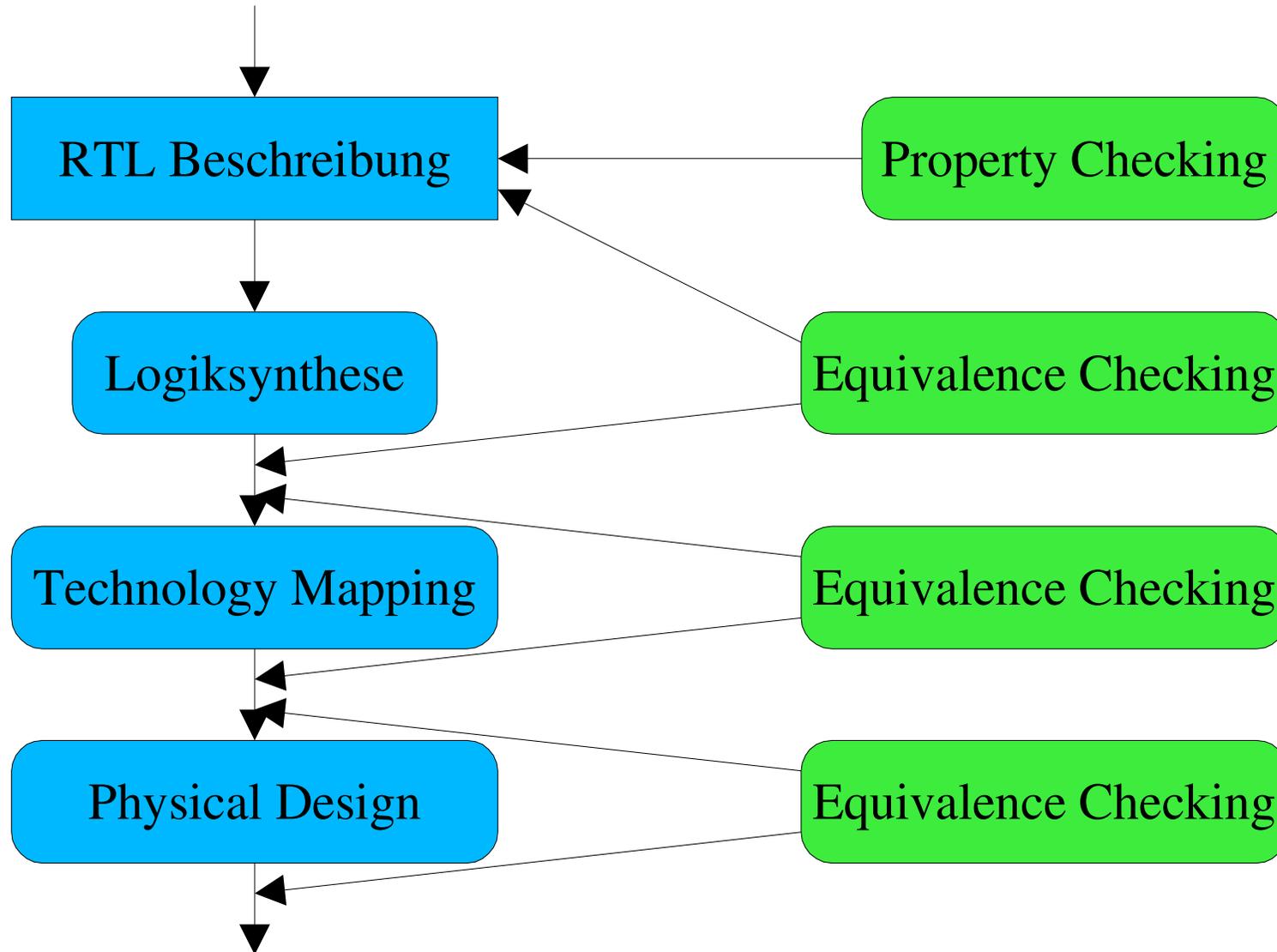

Bezeichner (identifizier)

- Dürfen nur aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen bestehen
- müssen mit einem Buchstaben beginnen
- jedem Unterstrich muss ein anderes Zeichen folgen
- es dürfen keine **reservierten Worte** verwendet werden
- Groß–Kleinschreibung spielt **keine** Rolle

Beispiele

- Erlaubt:

- bus, Bus, BUS
- bus_7
- mem_7_reg

- Nicht erlaubt:

- bus__7
- 7mem
- _mem

Reservierte Worte VHDL

abs	component	if	of	select	xor
access	configuration	in	on	severity	
after	constant	inout	open	signal	
alias	disconnect	is	or	subtype	
all	downto	label	others	then	
and	else	library	out	to	
architecture	elsif	linkage	package	transport	
array	end	loop	port	type	
assert	entity	map	procedure	units	
attribute	exit	mod	process	until	
begin	file	nand	range	use	
block	for	new	record	variable	
body	function	next	register	wait	
buffer	generate	nor	rem	when	
bus	generic	not	report	while	
case	guarded	null	return	with	

Reservierte Worte VHDL93

group	ror
impure	shares
inertial	sla
literal	sll
postponed	sra
pure	srl
reject	unaffected
rol	xnor

Extended Identifiers

- Beginnen und enden mit Backslash ('\')
- Dürfen dazwischen beliebige Zeichen enthalten
- Sind case-sensitiv
- Beispiele:

```
\data bus\      \clock #7\      \start__\  
name           \name\          \Name\  
              \name \
```

Kommentare


- Beginnen mit „`--`“ und enden mit der Zeile
- Beispiel:

```
s <= '0' ; -- Kommentar
```
- **Bemerkung:** Kommentare können Anweisungen für die Synthese enthalten, etwa

```
-- pragma synthesis_off  
-- pragma synthesis_on
```

Beispiel: AND-Gatter

□ Strukturell:

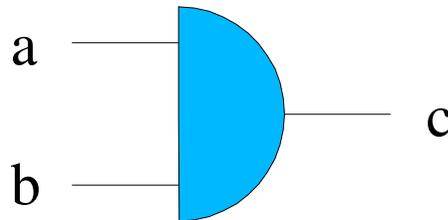

□ Wertetabelle:

b \ a	0	1
0	0	0
1	0	1

Entity für ein AND-Gatter

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity my_and is  
    port(a, b : in  std_logic;  
         c   : out std_logic);  
end my_and;
```

Entity

- Definiert die Schnittstelle nach außen
- Pins können sein
 - in -- Eingang
 - out -- Ausgang
 - inout -- Bidirektional
 - ... und andere
- Ausgänge können nicht gelesen werden,
Eingänge können nicht geschrieben werden

Der Datentyp `std_logic`

- Definiert in `ieee.std_logic_1164`;

- Definition:

```
type std_ulogic is ( 'U' , -- Uninitialized
                    'X' , -- Forcing unknown
                    '0' , -- Forcing zero
                    '1' , -- Forcing one
                    'Z' , -- High impedance
                    'W' , -- Weak unknown
                    'L' , -- Weak zero
                    'H' , -- Weak high
                    '-' ); -- Don't care
```

- Unterschied `std_logic` vs. `std_ulogic`: später

Architecture

- beschreibt die Funktion des Bausteins mit Hilfe von
 - Strukturelementen
 - Verhaltensbeschreibung
 - Mischformen sind möglich
- Es kann mehrere Architectures für eine Entity geben

Implementierung AND

```
architecture rtl1 of my_and is
begin
    c <= a and b;
end rtl1;
```

```
architecture rtl2 of my_and is
begin
    c <= '1' when a = '1' and b = '1' else
        '0';
end rtl2;
```

Unterschied?

Wertetabelle rtl1

b\a	U	X	0	1	Z	W	L	H	-
U	U	U	0	U	U	U	0	U	U
X	U	X	0	X	X	X	0	X	X
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	U	X	0	1	X	X	0	1	X
Z	U	X	0	X	X	X	0	X	X
W	U	X	0	X	X	X	0	X	X
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	U	X	0	1	X	X	0	1	X
-	U	X	0	X	X	X	0	X	X

Operationen auf std_(u)logic


- and
- or
- not
- nand
- nor
- xor
- xnor

Wertetabelle NOT

in	
U	U
X	X
0	1
1	0
Z	X
W	X
L	1
H	0
-	X

Beispiel: Halbaddierer

- Strukturell:

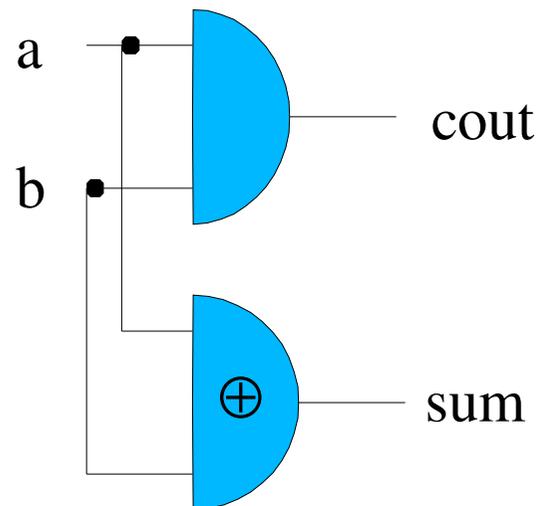

- Wertetabelle:

cout	0	1
0	0	0
1	0	1

sum	0	1
0	0	1
1	1	0

Implementierung Halbaddierer

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity ha is
    port(a, b : in std_logic;
         sum : out std_logic;
         cout : out std_logic);
end ha;

architecture rtl of ha is
begin
    sum <= a xor b;
    cout <= a and b;
end rtl;
```

Implementierung Volladdierer

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fa is
    port(a, b, cin : in std_logic;
         sum, cout : out std_logic);
end fa;

architecture rtl_inefficient of fa is
begin
    sum  <= a xor b xor cin;
    cout <= (a and b) or (a and cin) or
            (b and cin);
end rtl_inefficient;
```

Alternative Implementierung


```
architecture rtl of fa is
  signal tmp : std_logic;
begin
  tmp    <= a xor b;
  sum    <= tmp xor cin;
  cout   <= (a and b) or (tmp and cin);
end rtl;
```

Signal Declaration

- Beispiele:

```
signal s      : std_logic;  
signal bus   : std_logic_vector(31 downto 0);  
signal u, v  : std_logic := '0';
```

Name des
Signals

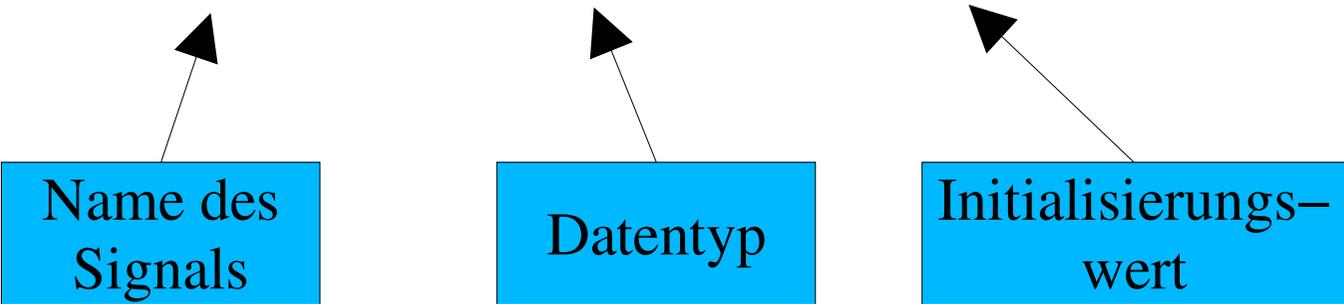

Datentyp

Initialisierungswert

Signal Declaration und Synthese

- Initialisierungswerte für Signale sind nicht synthetisierbar.
- Deshalb sollten alle Signale über ein Reset-Signal initialisiert werden.

Signal Assignment

- Beispiele:

```
out <= a and b;
```

```
out <= a and b after 5ns;
```

```
out <= '0' after 3ns, '1' after 5ns;
```



- Verzögerungszeiten sind **nicht** synthetisierbar!

Constant Declaration

- Beispiele:

```
constant cu : std_logic := 'U' ;
```

```
constant bus_width : integer := 32 ;
```

- Verbessern die Les- und Wartbarkeit
- Erhöhen die Flexibilität