

Sequential Statements



Sequential Statements


- Werden in Prozessen und Sub-Programmen (Funktionen, Prozeduren) verwendet
- Dienen oft zur Beschreibung von Kontrollstrukturen
- Es gibt Konstrukte ähnlich wie in Programmiersprachen
- Die Beschreibung muss nicht notwendigerweise synthetisierbar sein

If Statements

- **if** en = '1' **then**
 temp := data_in;
 stored_value := temp;
end if;
- **if** mode = immediate **then**
 operand := immed_operand;
elsif opcode = load **or** opcode = add **or**
 opcode = subtract **then**
 operand := memory_operand;
else
 operand := address_operand;
end if;

Tristate-Treiber

 - ```
entity tri is
 port(en, d : in std_logic;
 y : out std_logic);
end tri;
```
- Wert des Ausgangs ist d, wenn en = '1',  
sonst 'Z' (Zustand hoher Impedanz)



## Tristate-Treiber (2)

```
• architecture rtl of tri is
begin
 p : process(en, d)
 begin
 if en = '1' then
 y <= d;
 else
 y <= 'Z';
 end if;
 end process;
end rtl;
```

# Latch

- Speichern von `din` bei `en = '1'` ("Transparenz")
- `entity latch is`
  - `port(en, d : in std_logic;`
  - `q : out std_logic);`
- `end latch;`

## Latch (2)

- **architecture rtl of latch is**  
**begin**  
    p : **process**(en, d)  
    **begin**  
        **if** en = '1' **then**  
            q <= d;  
        **end if;**  
    **end process;**  
**end rtl;**

# Latch mit Reset

- ```
entity latch_r is
    port(en, d, reset : in std_logic;
          q           : out std_logic);
end latch_r;
```
- ```
...
 p : process(en, d, reset)
 begin
 if reset = '1' then
 q <= '0';
 elsif en = '1' then
 q <= d;
 end if;
 end process;
```




# Flipflop

```
• entity dff is
 port(clk, d : in std_logic;
 q : out std_logic);
end dff;

• architecture rtl of dff is
begin
 p : process(clk)
 begin
 if clk'event and clk = '1' then
 q <= d;
 end if;
 end process;
end rtl;
```

Synthese darf  
Sensitivitätsliste  
vervollständigen



# Flipflop mit synchronem Reset

```
• architecture rtl of dff_sr is
begin
 p : process(clk)
 begin
 if clk'event and clk = '1' then
 if reset = '1' then
 q <= '0';
 else
 q <= d;
 end if;
 end if;
 end process;
end rtl;
```


# Flipflop mit asynchronem Reset

```
• architecture rtl of dff_ar is
 begin
 p : process(clk, reset)
 begin
 if reset = '1' then
 q <= '0';
 elsif clk'event and clk = '1' then
 q <= d;
 end if;
 end process;
 end rtl;
```

# Synthese getakteter Schaltungen

- Positive (`clk'event and clk='1'`) und negative Flanken (`clk'event and clk='0'`) sollten nicht gemischt werden
- Oft muss eine Anweisung einem bestimmten Schema entsprechen, um richtig erkannt zu werden
  - Beispiel:  
`clk'event and clk = '1'`  
führt zum Teil zu einer anderen Schaltung als  
`clk'event and clk = '1' and clk'last_value = '0'`

# Case Statements

- `type alu_func is (pass1, pass2, add, sub);`
- `case func is` 
  - `when pass1 =>`  
    `result := operand1;`
  - `when pass2 =>`  
    `result := operand2;`
  - `when add =>`  
    `result := operand1 + operand2;`
  - `when subtract =>`  
    `result := operand1 - operand2;`
- `end case;`
- ähnlich wie selected signal assignment im concurrent scope

## Case Statements (2)

- **Typ** der Alternativen muss gleich sein und zum selector expression passen
- Für jeden Wert muss es **genau eine** Alternative geben
- Alternativen müssen **konstant** sein
- Zusammenfassen von Alternativen mit  
`when load | add | subtract => ...`
- Alle restlichen Fälle mit  
`when others => ...`

## Case Statements (3)

- Angabe eines diskreten Bereichs:

```
variable v, w : std_logic;
```

```
...
```

```
case v and w is
```

```
 when '0' to 'H' =>
```

```
 p := '1';
```

```
 q := '0';
```

```
 when others =>
```

```
 p := '0';
```

```
 q := '1';
```

```
end case;
```

# JK-Flipflop

- Funktionstabelle:

| J & K | Ausgang         |
|-------|-----------------|
| "00"  | hält den Wert   |
| "01"  | wird 0          |
| "10"  | wird 1          |
| "11"  | wird invertiert |



## JK-Flipflop (2)

```
• architecture rtl of jkff is
 signal ff : std_logic;
begin
 p : process(clk, j, k)
 variable jk : std_logic_vector(1 downto 0);
 begin
 if clk'event and clk = '1' then
 jk := j & k;
 case jk is when "01" => ff <= '0';
 when "10" => ff <= '1';
 when "11" => ff <= not ff;
 when others => null;
 end case;
 end if; end process; q <= ff; end rtl;
```

# Null Statements

- In manchen Fällen will man angeben, dass nichts getan werden soll

- Beispiel:

```
case opcode is
 when add => acc := acc + operand;
 when sub => acc := acc - operand;
 when nop => null;
end case;
```

- Frage: warum gibt es kein entsprechendes concurrent statement?

# Loop Statements

- [ label: ]  
**loop**  
    { sequential statement }  
**end loop;**
- Implementierung einer Endlosschleife

# Beispiel: Zähler

- **entity counter is**  
    **port**(clk : **in** bit; count : **out** natural);  
**end counter;**
- **architecture behavior of counter is begin**  
    incrementer : **process**  
        **variable** value : natural := 0;  
**begin**  
    count <= value;  
    **loop**  
        **wait until** clk = '1';  
        value := (value + 1) **mod** 16;  
        count <= value;  
    **end loop;**  
**end process; end behavior;**

# While Schleifen

- [ label : ] **while** condition **loop**  
    { sequential\_statement; }  
**end loop** [ label ] ;
- Der Schleifenkörper wird solange ausgeführt, wie die Bedingung erfüllt ist.

# Beispiel: gcd

- Berechnung des größten gemeinsamen Teilers (greatest common divisor)
- `entity gcd is`  
    `port (a, b : in natural;`  
        `gcd : out natural);`  
`end gcd;`

## Beispiel: gcd (2)

- architecture behave of gcd is  
begin  
    process(a, b)  
        variable x, y, temp : natural;  
        begin  
            x := a; y := b;  
            while (x > 0) loop  
                if (x < y) then  
                    temp := y; y := x; x := temp;  
                end if;  
                x := x - y;  
            end loop;  
            gcd <= x;  
        end process; end behave;

# For Schleifen

- [ label : ] **for** identifier **in** discrete\_range **loop**  
    { sequential\_statement; }  
**end loop** [ label ] ;
- Der Schleifenparameter nimmt jeden Wert des Bereichs an, beginnend von links
- Beispiel:  

```
sum := 0;
for i in 0 to 127 loop
 sum := sum + i;
end loop;
```



## For Schleifen (2)

- Innerhalb der Schleife ist der Schleifenparameter konstant
- Der Schleifenparameter wird nicht deklariert
- Der Schleifenparameter ist nur innerhalb der Schleife definiert.
- ```
for loop_param in 10 downto 1 loop
  loop_param := 5;    -- falsch
end loop;
j := loop_param;     -- falsch
```

For Schleifen (3)

- Der Schleifenparameter verdeckt andere Definitionen mit dem gleichen Namen
- Iterationsgrenzen lassen sich mit 'range und 'reverse_range angeben
- ```
variable a, b : integer;
variable x : std_logic_vector(2 to 7);
...
a := 10;
for a in x'range loop
 b := x(a);
end loop;
-- a = 10, and b = x(7)
...
```

# Exit Statements

- **exit** [ loop\_label ] [ **when** boolean\_expression ] ;
- Verlassen einer Schleife, wenn Bedingung erfüllt
  - Wenn kein label angegeben, verlassen der direkt umgebenden Schleife
  - Sonst verlassen der Schleife mit diesem label

## Exit Statements (2)

```
• ...
 outer : loop
 ...
 inner : loop
 ...
 exit outer when cond-1; -- go to B
 ...
 exit when cond-2; -- go to A
 ...
 end loop inner;
 ... -- A
 exit outer when cond-3; -- go to B
 ...
 end loop outer;
 ... -- B
```

# Next Statements

- **next** [ loop\_label ] [ **when** boolean\_expression ] ;
- Fortfahren mit der nächsten Iteration (der angegebenen Schleife).

- **Beispiel:**

```
loop
 statement1;
next when cond;
 statement2;
end loop;
```

```
loop
 statement1;
if not cond then
 statement2;
end if;
end loop;
```

# Schleifen und Synthese

- Endlosschleifen sind nicht synthetisierbar
- While–Schleifen sind nicht synthetisierbar<sup>1</sup>
- Schleifen sollten ein label bekommen
- Schleifenvariablen einer for–Schleife sollten keine externen Objekte überdecken
- Manche Synthese–Tools erwarten, dass Schleifenvariablen vom Typ integer sind

<sup>1</sup> mit zur Zeit gebräuchlichen Synthese–Tools

## Schleifen und Synthese (2)

- Grenzen einer For–Schleife müssen in der Regel konstant sein
- Als Grenzen von For–Schleifen sollte, wenn möglich, über Attribute ('range, etc.) angegeben werden.

# Assertions

- Wie im concurrent context können auch im sequential context Assertions verwendet werden
- Im Gegensatz zu concurrent assertions brauchen sequentielle Assertions nur im jeweiligen **sequentiellen Kontext** zu gelten