


## **1 Hardwareentwurf**

- **1.1** Überblick, Hardwareentwurfsschritte
- **1.2** Hardwarebeschreibungssprachen
- **1.3** Hardwaresimulation-/Verifikation
- **1.4** Hardwaresynthese
- **1.5** Platzierung und Verdrahtung

## **Literatur**

- James M. Lee, Verilog Quickstart! Kluwer Academic Publishers, ISBN 0-7923-8515-2

## Zusammenhang

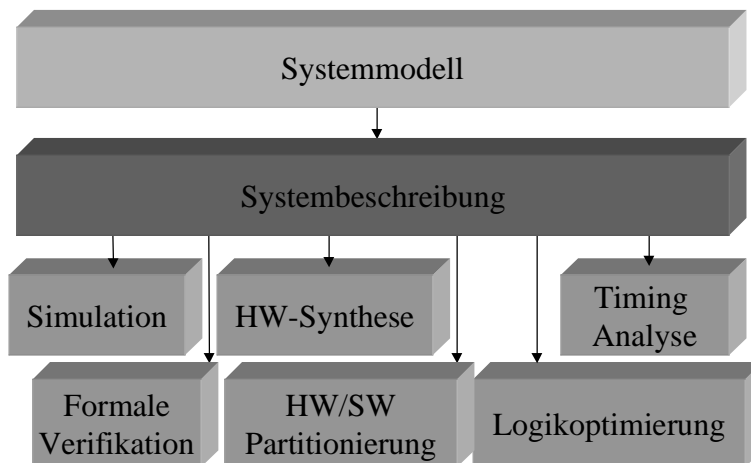

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

3

## Hardware-Beschreibungssprachen


- präzise Spezifikation
- Möglichkeit der Simulation
- Automatisierung
- Dokumentation
- Beschleunigung
- ...

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

4

## Einordnung verschiedener HDLs

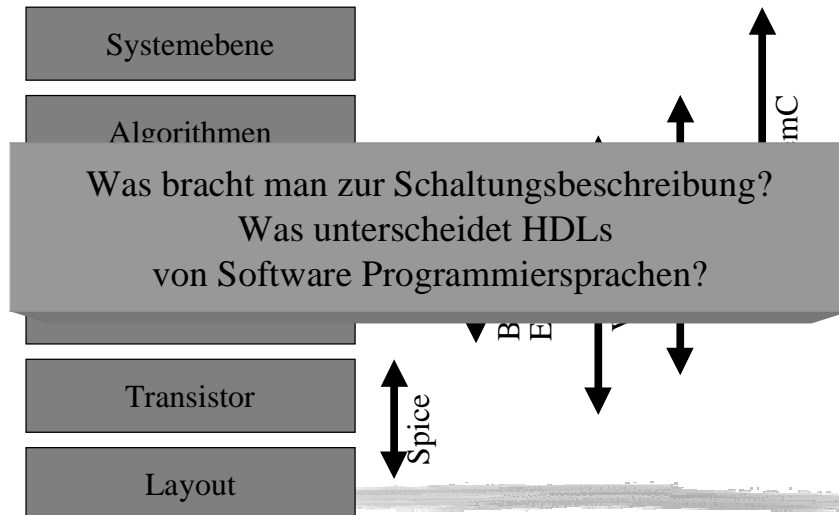

JR - RA - SS02


Kap. 1.2

5
 
## Schaltungsbeschreibungen

Schaltungen bestehen aus

- Komponenten
- und Verbindungen dieser Komponenten



Zu komplex für große Schaltungen

JR - RA - SS02


Kap. 1.2

6
 
## Hierarchiebildung

Zusammenfassung von Teilen zu neuen Modulen

- Gatter, FlipFlops
- ALU, Register, Speicher,
- Prozessor



JR - RA - SS02

Kap. 1.2

7

## Algorithmische Beschreibung

Strukturelle Beschreibung ist oft zu komplex für große Entwürfe (mit 20 Millionen Gattern)

⇒ algorithmische Beschreibungen notwendig

Das Verhalten der Module wird durch eine (imperative) Programmiersprache definiert. Diese ist Teil der Hardwarebeschreibungssprache

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

8

## Algorithmische Beschreibung II

Besonderheiten von Hardware:

- Funktionen verbrauchen Zeit
  - Zeitbegriff
- Funktionen können parallel arbeiten
  - parallele Tasks
- Kommunikation zwischen Modulen
  - Signale und Ereignisse (events)
- zweiwertige Logik nicht ausreichend
  - mehrwertige Logik (0,1,x,z,...)

## Verilog

- entwickelt von Philip Moorby 1983/1984 bei Gateway Design Automation
- wurde anfangs gemeinsam mit dem Simulator entwickelt
- 1987 Verilog-basiertes Synthesewerkzeug von Synopsys
- 1989 Gateway wurde von Cadence aufgekauft
- Verilog wird public domain um mit VHDL zu konkurrieren

## Verilog

### ■ Standard

- einheitliche Schnittstelle zwischen Werkzeugen und Firmen


### ■ Portabilität

- Entwürfe können durch verschiedene Synthesewerkzeuge optimiert und durch verschiedene Analysewerkzeuge simuliert werden


### ■ Technologie- und Firmenunabhängigkeit

- Wechsel des Technologiepartners möglich
 
## Strukturelle Beschreibung: Multiplexer


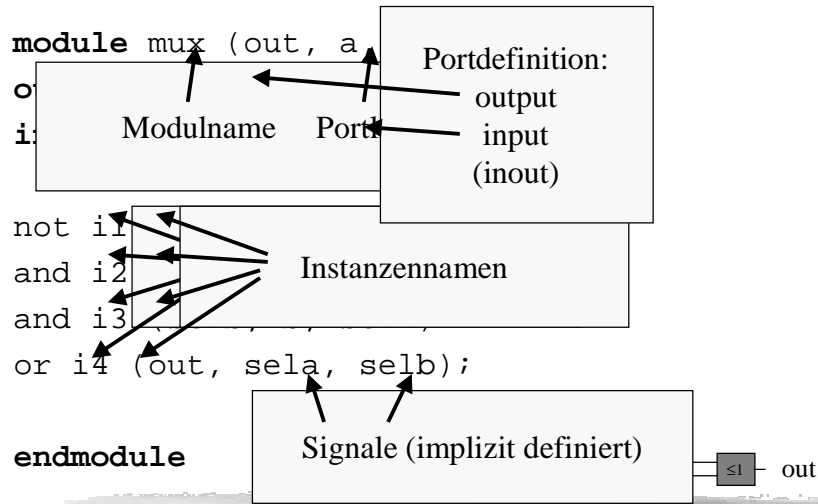
## Strukturelle Beschreibung: Multiplexer



JR - RA - SS02

Kap. 1.2

13


## Strukturelle Beschreibung: Multiplexer

```

module mux (out, a, b, sel);
output out;
input a, b, sel;

not i1 (seln, sel);
and i2 (sela, a, sel);
and i3 (selb, b, seln);
or i4 (out, sela, selb);

endmodule
    
```

 

JR - RA - SS02

Kap. 1.2


14

## Hierarchie: Multiplexer 2

```

module mux2 (out, a, b, sel);
output [1:0] out;
input [1:0] a, b;
input sel;

```

 

```

mux hi (out[1], a[1], b[1], sel);
mux lo (out[0], a[0], b[0], sel);

```

```

endmodule

```

JR - RA - SS02

Kap. 1.2


15

## Modulverbindung durch Portnamen

```

module mux2 (o, x, y, s);
...
mux hi ( .out(o[1]),
        .a(x[1]),
        .b(y[1]),
        .sel(s));
mux lo ( .sel(s),
        .b(y[0]),
        .a(x[0]),
        .out(o[0]));

```

 

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

16



## Grundlegende Sprachelemente I

### Kommentare

// Zeilenkommentar bis zum Zeilenende

/\* Bereichskommentar kann über  
mehrere Zeilen bis zum schließenden  
Kommentarzeichen gehen \*/

## Grundlegende Sprachelemente II

### Bezeichner

- Buchstaben (a-z,A-Z), Zahlen (0-9) oder \_ \$
- beginnt mit Buchstabe oder \_
- case sensitive
- maximal 1024 Zeichen lang
- Escaped identifier

\hier/kann?jedes:Zeichen.kommen

## Grundlegende Sprachelemente IV

### Macros

#### ■ Definition

```
`define opcode_add 33
```

#### ■ Anwendung

```
b = `opcode_add
```

## Logikwerte

■ 0 : logisch falsch, niedriger Signalpegel

■ 1 : logisch wahr, hoher Signalpegel

■ x : unbekannt (don't care)

■ z : hochohmig (keine Verbindung)

## Zahlen

### Bits, Bitvektoren

Bitbreite	'	Basis	Werte
-----------	---	-------	-------

```
8'b11001001
```

```
8'hff
```

```
16'd12
```

```
12'o777
```

### Integers, Reals

- Bitbreite ist maschinenabhängig (z.B. 32 Bit)
- vorzeichenbehaftete Arithmetik


## Netze (von Bitvektoren)

- Verbinden Module
- es gibt mehrere Netztypen:
  - wire (tri)
  - wand (triand)
  - wor (trior)
  - tri1, tri0
  - supply1, supply0
- Es können Bitvektoren gebildet werden, z.B.:


```
wire [63:32] high;
```
 
## Resolution

In HW haben Logiksignale genau einen "Treiber"



Ausnahme:  
Busse

 

Verhalten hängt vom Netztyp ab:

- wire: nur ein Treiber erlaubt
- wand: Konjunktion der Treibersignale
- wor: Disjunktion der Treibersignale
- tri0: wie wand mit pulldown (kein Treiber  $\Rightarrow$  Leitung=0)
- tri1: wie wand mit pullup (kein Treiber  $\Rightarrow$  Leitung=1)
- supply0, supply1: kein Treiber erlaubt

## Grundlegende Sprachelemente VI

Operatoren:

- arithmetische: +, -, \*, /, %
- logische: &, &&, |, ||, ^, ~, !, <<, >>, <<<, >>>
- Reduktion: &, |, ^, ~&, ~|, ~^
- relationale: <, <=, >, >=, ==, ===, !=, !==
- bedingter Operator:  
cond ? true\_exp : false\_exp
- concatenation: { ... }  
x = { a, b, c };  
{x,y} = 8`b10011101;

## Beschreibung von Schaltnetzen

- Mit "built-in primitives" (siehe MUX)
- Mit "continous assignment"

```

module sn(out, in1, in2);
  output out;
  input in1, in2;

  assign out = in1 & in2;

endmodule

```

## Beschreibung von Schaltnetzen

- Mit "built-in primitives" (siehe MUX)
- Mit "continous assignment"

```

module sn(out, in1, in2);
  output [32:0] out;
  input [31:0] in1, in2;

  assign out = in1 + in2;
  // hunderte von Gattern
endmodule

```

## Beschreibung von Schaltnetzen

■ Mit "built-in primitives" (siehe MUX)

■ Mit "continous assignment"

```
module sn(out, in1, in2);  
output [63:0] out;  
input [31:0] in1, in2;  
  
assign out = in1 * in2;  
// tausende von Gattern  
endmodule
```

## Continous Assignment Beispiel

```
module mux (out, in1, in2, sel);  
output out;  
input in1, in2, sel;  
  
assign out = sel ? in2 : in1;  
  
endmodule;
```

## Verhaltensbeschreibung

**initial**

jeder initial-Block jedes Moduls wird zu Beginn der Simulation genau einmal bis zum Ende ausgeführt.

**always**

jeder always-Block jedes Moduls wird zu Beginn der Simulation ausgeführt und wird dann zyklisch immer wiederholt.

Alle Blöcke arbeiten parallel

## Beispiele

```
module test;
```

```
initial $display("init block 1");
```

```
initial $display("init block 2");
```

```
endmodule
```

Systemtask für Bildschirmausgabe



Was erscheint auf dem Bildschirm?

## Beispiele

```

module test;

initial $display("init block 1");
initial $display("init block 2");
always $display("always block");

endmodule

```

Was erscheint auf dem Bildschirm?

## Der Zeitoperator

Alle bisher gezeigten Operationen sind  
(Simulations-) zeitfrei

Mit dem Operator # kann Zeit verbraucht werden

```

module test;
initial #2 $display("init block 1");
initial #5 $display("init block 2");
endmodule

```



## Sequentielle Schachtelung

Mehrere Anweisungen können mit begin-end zusammengefaßt werden. Alle eingeschlossenen Anweisungen werden sequentiell abgearbeitet.

```
module test;
initial
  begin
    $display("init block 1");
    $display("init block 2");
  end
endmodule
```

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

33

## Sequentielle Schachtelung II

Zeit vergeht "sequentiell", d.h. relativ zum letzten Zeitpunkt

```
module test;
initial
  begin
    #2 $display("init block 1");
    #2 $display("init block 2");
  end
endmodule
```

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

34

## Parallele Schachtelung

Mehrere Anweisungen können mit fork-join zusammengefaßt werden. Alle eingeschlossenen Anweisungen werden parallel abgearbeitet.

```
module test;
initial
  fork
    $display("init block 1");
    $display("init block 2");
  join
endmodule
```

## Parallele Schachtelung II

Da alle Anweisungen parallel abgearbeitet werden, wird Zeit immer absolut gemessen

```
module test;
initial
  fork
    #2 $display("i");
    #4 $display("j");
  join
endmodule
```

Begin-end Blöcke und  
fork-join Blöcke können  
beliebig geschachtelt werden

## Register

```
reg val [7:0];
```


- Wird in algorithmischen Beschreibungen verwendet
- nur interne Signale und outputs können Register sein
- können auch zur Schaltnetzmodellierung verwendet werden

- Memories:

```
reg [7:0] mem [0:1023];
```

## Ereignisse

- sind Signalwechsel

 

- warten auf Ereignisse: @c
- abfangen mehrere Ereignisse: @(e1 or e2)

## Ereignisse Beispiel: DFlipFlop

```
module dff (out, clock, in);  
  output out;  
  input clock, in;  
  reg out;  
  
  always @(posedge clock)  
    out = in;  
  
endmodule
```

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

39

## Ereignisse Beispiel: Multiplexer

```
module mux (out, in1, in2, sel);  
  output out;  
  input in1, in2, sel;  
  reg out;  
  
  always @(in1 or in2 or sel)  
    if (sel) out = in2  
    else    out = in1  
  
endmodule
```

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

40

## Ereignisse Beispiel: FehlerMux

```
module mux (out, in1, in2, sel);
  output out;
  input in1, in2, sel;
  reg out;

  always @sel
    if (sel) out = in2
    else     out = in1

endmodule
```

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

41

## Levelabhängiges Warten

```
wait (boolean-expression);
```

Falls *boolean-expression* wahr ist, wird direkt mit der nachfolgenden Anweisung im Programmfluß fortgefahren

Falls *boolean-expression* falsch ist, dann wird der Programmfluß solange unterbrochen bis der Ausdruck wahr wird

JR - RA - SS02

Kap. 1.2

42

## Kontrollfluß

### Bedingung

- **if** (cond) statement
- **if** (cond) statement1  
  **else** statement2
- **case** ( sel )
  - 0 : y = a
  - 1 : y = b
  - default** : y = 2`bxx**endcase**
- **casez**, **casex**

## Kontrollfluß II

### Schleifen

- **forever** statement

```

module ClockGen (clk);
  output clk;
  reg clk;

  initial begin
    clk = 0;
    forever #50 clk = ~clk;
  end
endmodule

```

## Kontrollfluß II

### Schleifen

■ **forever** statement

■ **repeat** (num) statement

```
module ClockGen (clk);  
  initial repeat (5) $display("hallo");  
endmodule
```

## Kontrollfluß II

### Schleifen

■ **forever** statement

■ **repeat** (num) statement

■ **while** (cond) statement

■ **for** (init; cond; incr)  
statement

## Zuweisungen in algorithmischen Blöcken

**var = expression;**

### Beispiel

```
initial begin
  x = 3;
  y = 4;
  fork
    x = y;
    y = x;
  join
end
```

## Zuweisungen mit intra-assign delay

**var = #num expression;**

### Beispiel

```
initial begin
  x = 3;
  y = 4;
  fork
    x = #1 y;
    y = #1 x;
  join
end
```



## Nichtblockierende Zuweisungen

```
var <= #num expression;
```

### Beispiel

```
initial begin
  x = 3;
  y = 4;
  begin
    x <= #1 y;
    y <= #1 x;
  end
end
```

## Zuweisungen Zusammenfassung

Zuweisungstyp	LHS	Wann ausgeführt	Wo im Modul
Procedural assignment	reg	Bei Aufruf	In alg. Blöcken
Continous assignment	net	Bei RHS-Änderung	Im umgebenden Modul

## Tasks

- dienen zum „verkapseln“ von Verhalten
- werden innerhalb von Modulen definiert
- können auf umgebende Daten zugreifen
- können inputs und outputs haben
- können Verzögerungszeiten beinhalten
- Daten innerhalb eines Tasks gibt es nur einmal auch wenn mehrere identische Tasks laufen

## Beispieltask

```

module counter(out,
  clk, reset);
  output [7:0] out;
  reg [7:0] out;
  input clk, reset;

  always @clk
    if (reset) out = 0;
    else incr(out);

```

```

task incr;
  inout [7:0] x;
  x = x + 1;
endtask
endmodule

```

## Funktionen

- dienen zum „verkapseln“ von Verhalten
- werden innerhalb von Modulen definiert
- kann auf umgebende Daten zugreifen
- können inputs haben
- liefern immer ein Ergebnis zurück
- dürfen keine Verzögerungszeiten beinhalten
- Daten innerhalb einer Funktion gibt es nur einmal, d.h. es gibt keinen Laufzeitstack

## Beispielfunktion

```

module mux (out, a, b, c, d, sel);
    output out;
    input [1:0] sel;
    input [7:0] a, b, c, d;

    assign out =
        muxfunct(sel, a, b, c, d
        );

    function [7:0] muxfunct;
        input [1:0] sel;
        input [7:0] a, b, c, d;
        case (sel)
            2'b00 : muxfunct = a;
            2'b01 : muxfunct = b;
            2'b10 : muxfunct = c;
            2'b11 : muxfunct = d;
        endcase
    endfunction
endmodule

```

## Parametrisierte Module

- Dienen zur Beschreibung generischer Module
  - variable Bitbreite
  - variable Verzögerungszeiten
- Parameter müssen vor der Simulationszeit festgelegt werden
- Parameter werden mit dem Schlüsselwort `parameter` definiert
- Parameter sind defaultmäßig vom Typ integer

## Beispiel: N-Bit Addierer

```
module nadder(cout, sum, a, b, cin);
  parameter size = 32;
  parameter delay = 1;
  output [size-1:0] sum;
  output cout;
  input [size-1:0] a, b;
  input cin;

  assign #delay {cout,sum} = a + b + cin;

endmodule
```

## Instanziierung

- Durch den Parameternamen

```
nadder a1 (z,a5,b5,c5,x);
```

```
defparam a1.size = 16;
```

```
defparam a1.delay = 4;
```

- Durch die Parameterreihenfolge

```
nadder #(16,4) a1 (z,a5,b5,c5,x);
```

- Durch Parameternamensliste

```
nadder #(.size(16), .delay(4))
```

```
  a1 (z,a5,b5,c5,x);
```

## Systemtasks

- Simulationskontrolle

- \$finish, \$stop

- Bildschirmausgabe

- \$display, \$write, \$strobe, \$monitor

- Filezugriff

- Filehandles sind integer (maximal 32)

- \$fopen("file1"), \$fclose(i)

- \$fdisplay, \$fwrite, \$fstrobe, \$fmonitor