

Kap.3 Mikroarchitektur


Prozessoren, interne Sicht

- **3.1** Elementare Datentypen, Operationen und ihre Realisierung (siehe 2.1)
- **3.2** Mikroprogrammierung
- **3.3** Einfache Implementierung von MIPS
- **3.4** Pipelining


Betrachte der Übersichtlichkeit nur eine Untermenge der MIPS-Sprache:

- I Load/Store-Befehle: lw, sw
- I Arithmetisch-logische Befehle: add, sub, and, or, slt (auch mit immediate)
- I Sprungbefehle: beq, j

 Annahme:
die benötigte ALU und Registerbank sind schon implementiert




Steuerung der ALU

 

Die ALU kann fünf verschiedene Operationen ausführen, benötigt also 3 Steuerleitungen (**ALUcontrol**)

ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

Datenpfad ohne Instruction fetch

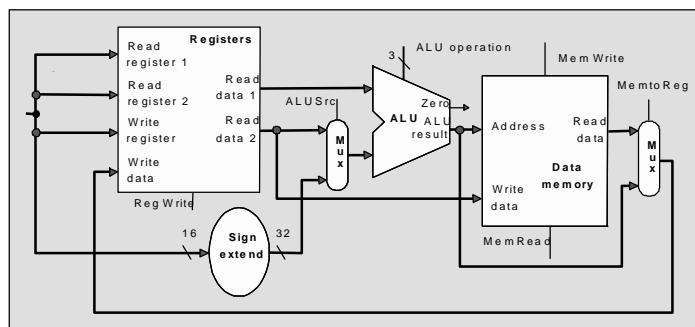


JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/5

Datenpfad mit Inkrementieren von \$pc

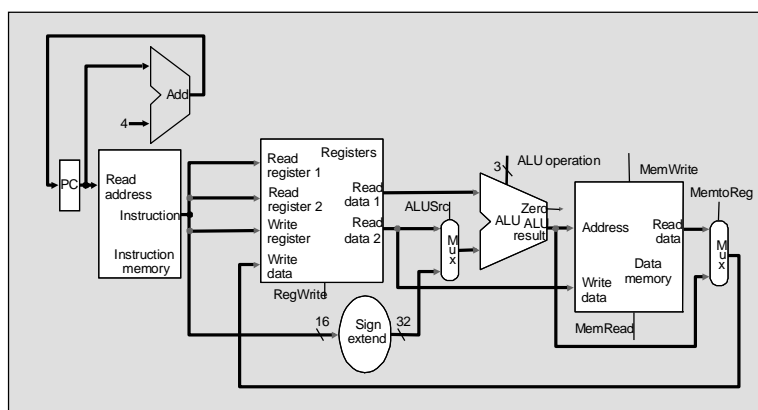


JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/6

Datenpfad mit Branch-Logik

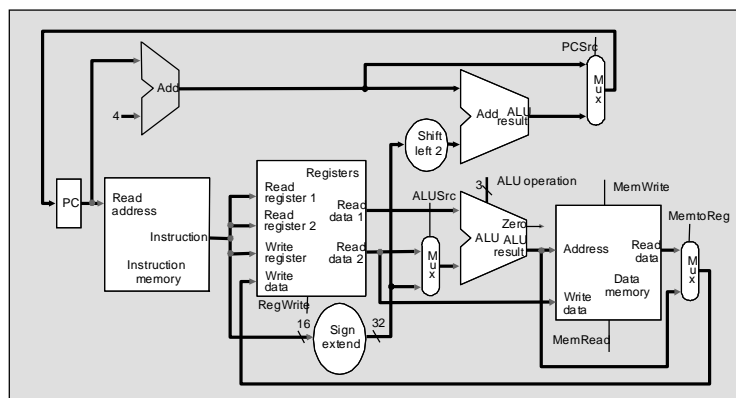

JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/7

Rolle der ALU im Prozessor

ALU wird nicht nur im Rahmen der arithmetisch-logischen Befehle eingesetzt


- lw Rdest, imm₁₆(Rsrc)
 - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse
- sw Rsrc1, imm₁₆(Rsrc2)
 - ➔ Addition zur Berechnung der Adresse
- beq Rsrc1, Rsrc2, label
 - ➔ Subtraktion zur Berechnung des Vergleiches

JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/8

	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

 


ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

Bei welchen Instruktionen müssen nun welche Steuersignale gesetzt werden ?

ALUOp	Instruction opcode	Instruction operation	Funct field	desired ALU action	ALU control
00	lw	load word	xxxxxx	add	010
	sw	store word	xxxxxx	add	010
01	beq	branch equal	xxxxxx	subtract	110
10	R-type	add	100000	add	010
	R-type	subtract	100010	subtract	110
	R-type	AND	100100	and	000
	R-type	OR	100101	or	001
	R-type	set on less than	101010	set less than	111

Ansteuerung der ALU ff

 Die Belegung der Steuerleitungen *ALUcontrol* hängen somit nur von *ALUOp* und *Funct* ab.




ALUcontrol	Operation
000	AND
001	OR
010	add
110	subtract
111	set on less than

ALUOp	Funct field	ALU control
00	xxxxxx	010
00	xxxxxx	010
01	xxxxxx	110
10	100000	010
10	100010	110
10	100100	000
10	100101	001
10	101010	111

ALUOp hängt nur vom Instruktionscode ab

Instruction OPcode	ALUOp control
100011	00
101011	00
000100	01
000000	10

Resultierender Datenpfad

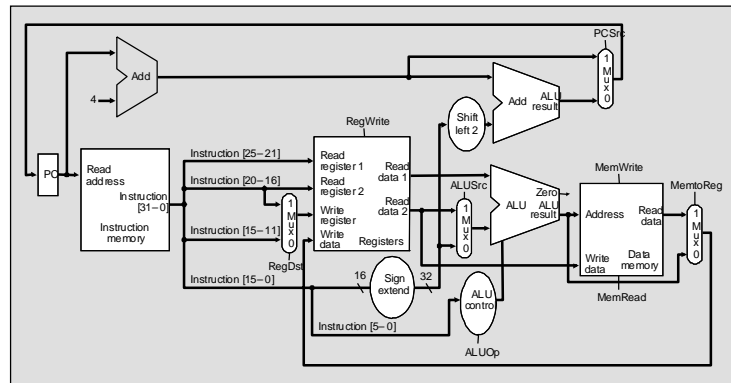


JR - RA - SS02

Kap. 3.3

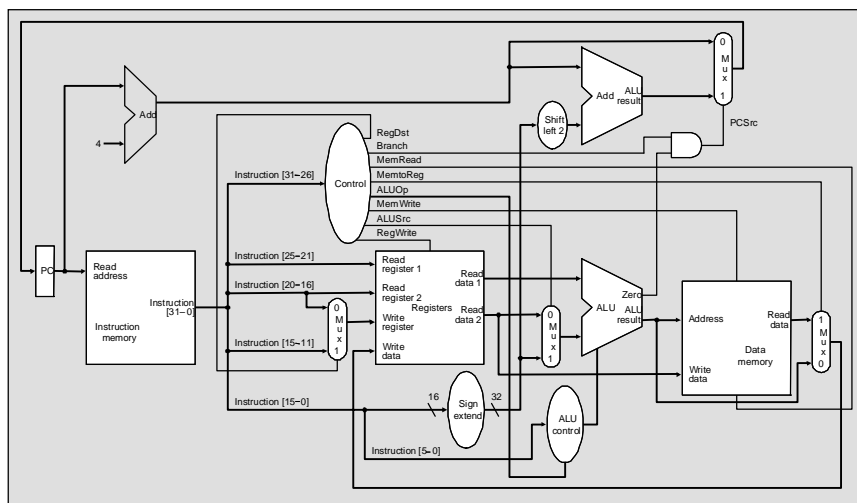3.3/11


Generierung der Steuersignale

Damit der Datenpfad arbeitet, muss eine Steuereinheit die Steuersignale des Datenpfades in Abhängigkeit der anliegenden Instruktion richtig setzen !




Erster Schritt einer R-type Instruktion

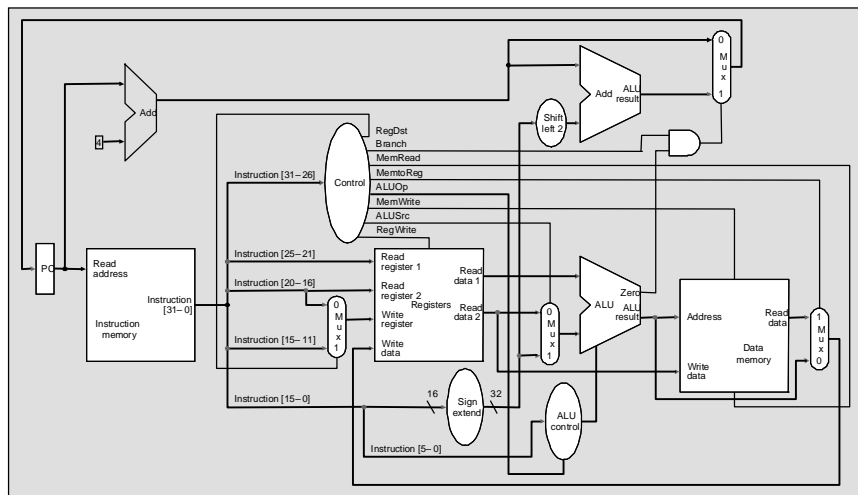- Holen der Maschineninstruktion
- Erhöhung von \$pc um 4




Zweiter Schritt einer R-type Instruktion

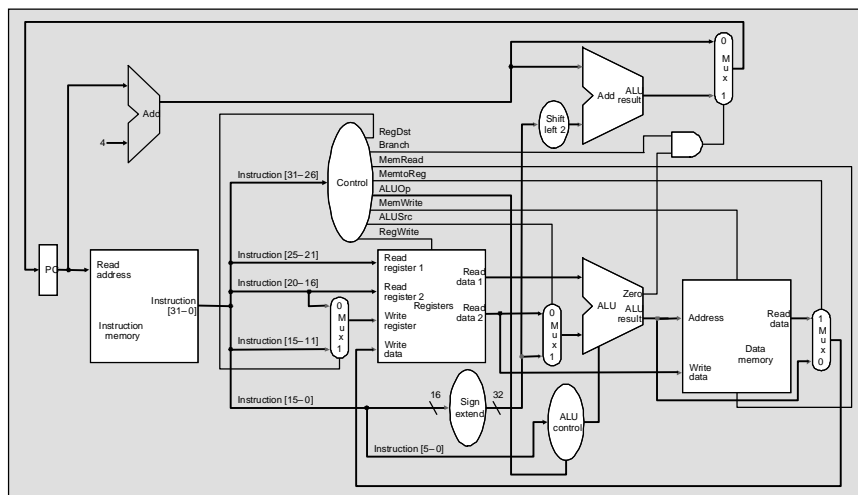- Instruktions-Opcode zur Steuereinheit und Setzen der Steuerleitungen
- Lesen der beiden Register 1 und 2




Dritter Schritt einer R-type Instruktion

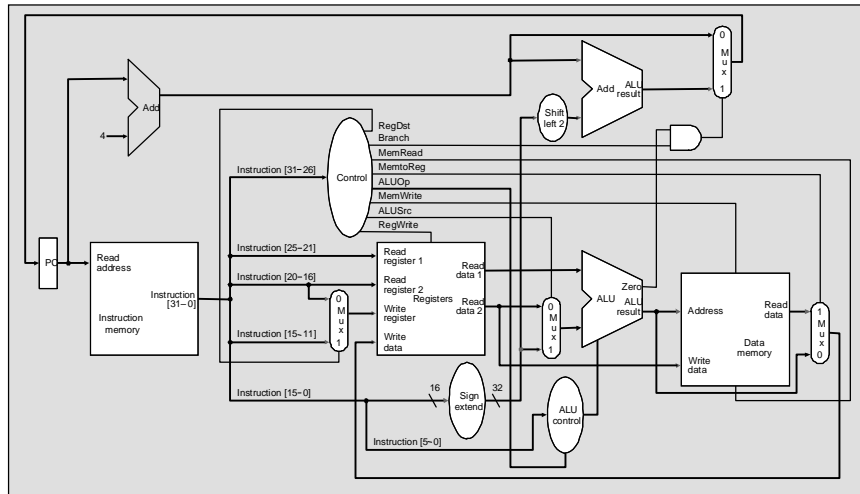- Berechnung der ALUcontrol Steuersignale
- Berechnung des Ergebnisses durch die ALU




Letzter Schritt einer R-type Instruktion

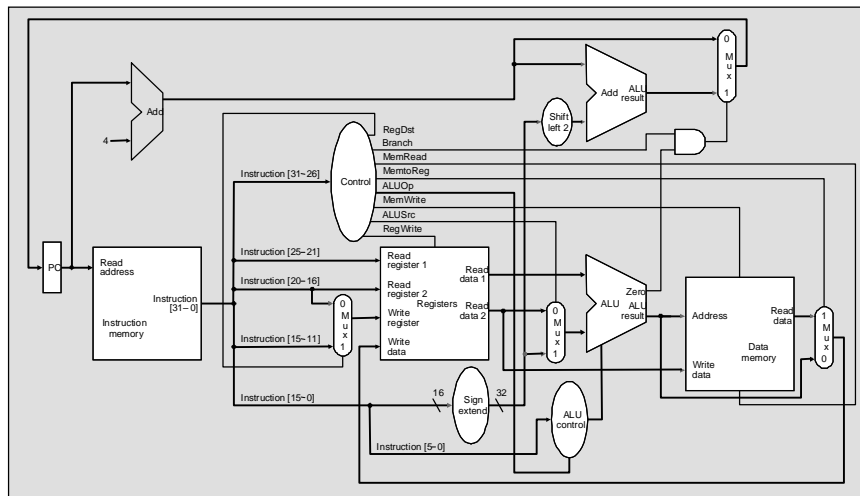- Zurückschreiben des Ergebnisses in die Registerbank
- Setzen von \$pc auf seinen nächsten Wert $pc_{old} + 4$



	Größe [bit]	6	5	5	5	5	6
Arithmetische Befehle	Format R	op	rs	rt	rd	shamt	funct
Immediate + LOAD/STORE	Format I	op	rs	rt	adr-teil		
Bedingte Sprungbefehle	Format J	op	Sprungadresse				

ad-

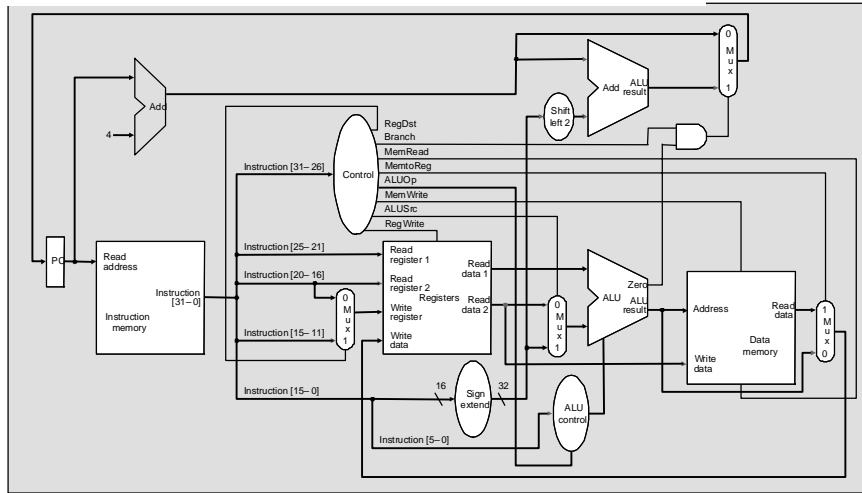


JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/17

Datenpfad-Operationen bei Branch Equal

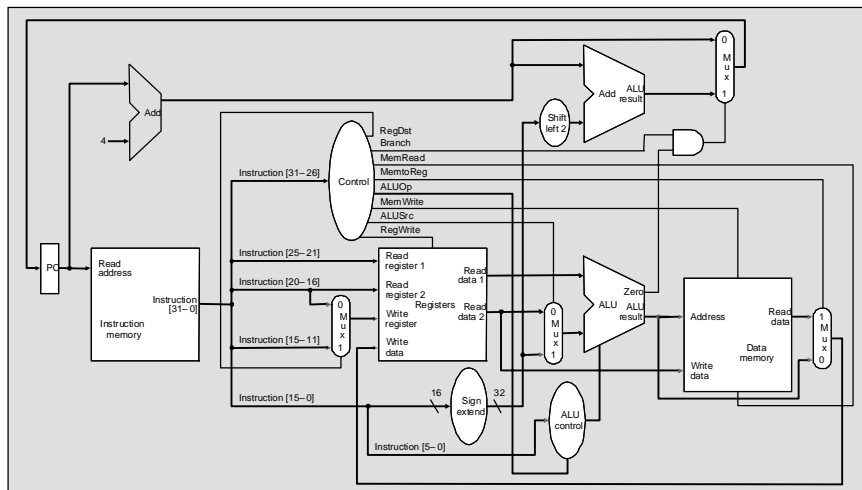


JR - RA - SS02

Kap. 3.3

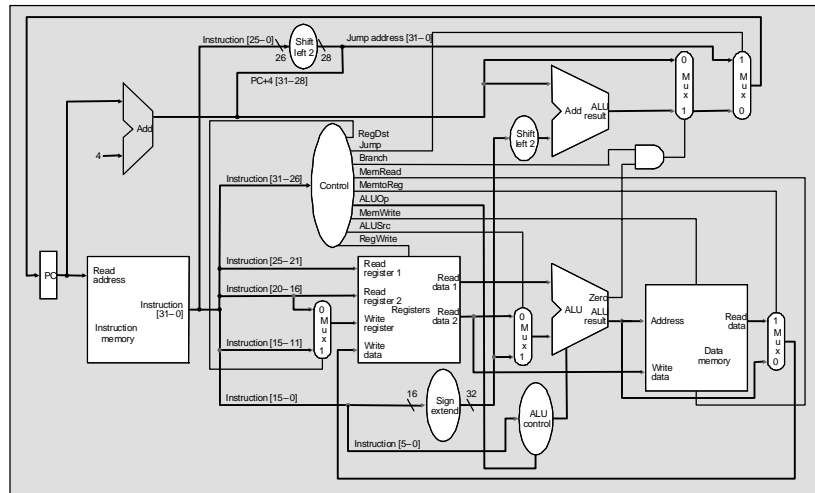
3.3/18

Erweiterung des Datenpfades für J-Instruktion

- In MIPS ergibt sich die Sprungadresse beim Befehl j target durch $\{(\$pc+4)[31:28], instruction[25:0], 2'b00\}$



HW für die Steuerung

 

Probleme


- lw benötigt 5 Funktionale Einheiten
 - lange Gatterlaufzeit
 - große Taktperiode
 - alle Instruktionen werden langsamer
- Effekt verschlimmert sich bei noch komplexeren Befehlen (FP-instructions)
 - Mehrtakt Implementierung
 - Controller wird durch FSM implementiert

JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/21

FSM-Steuerung

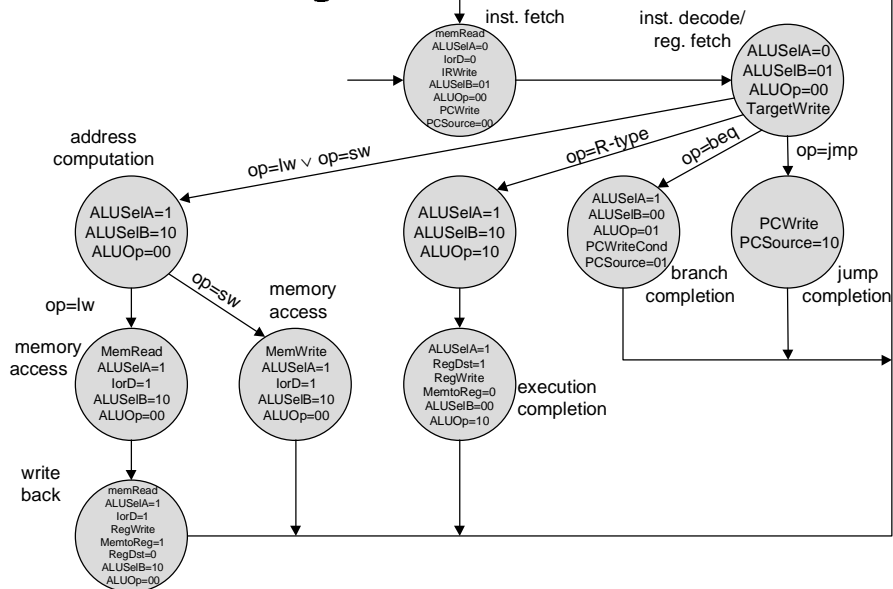

JR - RA - SS02

Kap. 3.3

3.3/22