 


13.3 Datenpfade zur Befehlsdurchführung

Bernd Becker – Technische Informatik II

Grober Aufbau der RE-TI-II



BB - TI II 13.3/2

CPU, Memory und ihr Zusammenspiel

- 3 Busse:
 - 32 Bit breiter Datenbus $D = D[31,0]$
 - 32 Bit breiter Adressbus $A = A[31,0]$
 - Kontrollbus C (Breite später festgelegt)→ 3-Bus-Architektur
- I/O-Einheiten sind wie Memory an CPU angeschlossen (später behandelt)

BB - TI II 13.3/3


CPU, Memory und ihr Zusammenspiel (ff)

- 2 sich abwechselnde Phasen der CPU:
 - Fetch-Phase:
Lädt nächsten auszuführenden Befehl aus Memory in **Instruktionsregister I** der CPU
 - Execute-Phase:
Befehl, der in I steht, wird ausgeführt

Definition der Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten (=Datenpfade) durch Diagramme.

BB - TI II 13.3/4

Speicher SM - graphisch

 

BB - TI II 13.3/5

Speicher = statisches RAM SM

Datenein- und ausgänge mit Datenbus D verbunden,
Adressleitungen mit Adressbus A verbunden.

Treiber ASMd immer enabled


→ Reduktion des Fanout auf A-Bus.

(Namenskonvention für Treiber:

Treiber zwischen Bus/Baustein X und Bus Y: **XYd**)

BB - TI II 13.3/6

Datenpfade der CPU - graphisch

 

Datenpfade der CPU

CPU besteht aus:


- Zähler **PC**
- 3 für Benutzer sichtbare Register **ACC**, **IN1**, **IN2** und Instruktionsregister **I**
- **ALU**
- CPU-interne Busse
 - L, R für linken bzw. rechten Operanden der ALU
 - interner Datenbus DI

Register, PC, ALU, Busse und Treiber sind 32 Bit breit.

OLd und ORd können 0^{32} auf L bzw. R legen.

Datenpfade der CPU (ff)

Verfeinerung des Diagramms an Stelle

 


Bits $I[31:24]$ sollen nie auf R bzw. A gelegt werden.
Auf A soll $0^8 I[23:0]$ gelegt werden und auf R je nach
Operation der ALU $0^8 I[23:0]$ oder $\text{sext}(I[23:0])$.

BB - TI II 13.3/9

Datenpfade der CPU (ff)

Ersetze also durch:

 

Datenpfade der CPU (ff)

sext ist ein **Kontrollsignal**, das aktiv (=1) ist, falls `sext(I[23:0])` gebraucht wird. Andernfalls wird `fill` mit 0^8 belegt.

BB - TI II 13.3/11

Zu zeigen:


Datenpfade genügen, um Fetch-Phase und Abarbeitung aller Befehle in Execute-Phase durchzuführen.

(Danach:


Berechne Kontrollsignale zur Steuerung der Treiber, ALU, zum Takten der Register usw.)

BB - TI II 13.3/12


Datenpfade: Fetch

 


Fetch

 


Datenpfade: Compute Immediate

 


Compute immediate

 


Compute memory

 


JUMP

 


LOAD i

 


LOADIN1 i

 


LOADI i

 


STORE i

 

STORE IN1 i

 

MOVE ACC IN1

 

Insgesamt gilt also

- Datenpfade genügen,
Busse müssen zur gleichen Zeit
nicht mehrfach benutzt werden.

BB - TI II 13.3/25

Zusätzliche Befehle

...die man ohne zusätzliche Hardware realisieren kann:

- **Load-Befehle**, bei denen die Daten in ein beliebiges Register $r \in \{PC, IN1, IN2, ACC\}$ geladen werden
 - Zur Kodierung verwende zusätzliches D-Feld bei Load-Befehlen, das bisher ungenutzt war
 - → Befehle **LOAD r i**
etc für $r \in \{PC, IN1, IN2, ACC\}$

BB - TI II 13.3/26

Zusätzliche Befehle (ff)

- Ebenso **Compute-Befehle** mit beliebigem Register als Ergebnisregister
Nutze auch hier bisher ungenutztes D-Feld

Bemerkung:

Bei Load/Compute mit Parameter $r = PC$ entfällt
 $\langle PC \rangle := \langle PC \rangle + 1$

Befehlsvorrat siehe Datenblatt

BB - TI II 13.3/27

Realisierung der Komponenten mit FAST-Bausteinen

- **Register:** 4 x 8-Bit-Register 74F374
- **PC:** 8 4-Bit-Zähler 74F163 kaskadiert
- **ALU:** 8 4-Bit-ALUs 74F382 kaskadiert
- **Treiber:**
 - Register mit Treiber auf nur 1 Bus (IR1,IR2):
Benutze interne Treiber von 74F374
 - andere Register: interne Treiber permanent enabled,
externe Treiber: 4 x 8-Bit-Treiber 74F244

BB - TI II 13.3/28

Realisierung der Komponenten mit FAST-Bausteinen (ff)

■ Speicher SM:

CY7C191 = $2^{16} \times 4$ -SRAM

Um Wortbreite 32 zu erreichen: 8 x CY7C191

→ vorläufig nur Zellen mit Adresse $\in \{ 0, \dots, 2^{16}-1 \}$

Bei Adresse $A \geq 2^{16}$: Ignoriere oberste 16 Adressbits, d.h. Zugriff auf Adresse $A \bmod 2^{16}$

BB - TI II 13.3/29

Zu generierende Kontrollsignale:

- Clocksignale für alle Register r, Bez.: rck
- Output enable Signale (active low) für alle Treiber XYd, Bez.: /Xydoe
- Funktions-Select-Signale f[2:0] zum Selektieren der Funktion, die von ALU ausgeführt wird

BB - TI II 13.3/30

Zu generierende Kontrollsignale (ff)

- Eingangsübertrag c_{in} der ALU
- Signale $/PC\ clear$, $/PC\ load$ für PC
- $sext$ zur Berechnung der Füllbits bei 24-Bit-Immediate-Konstanten
- Schreibsignal (active low) $/SMw$ für Speicher