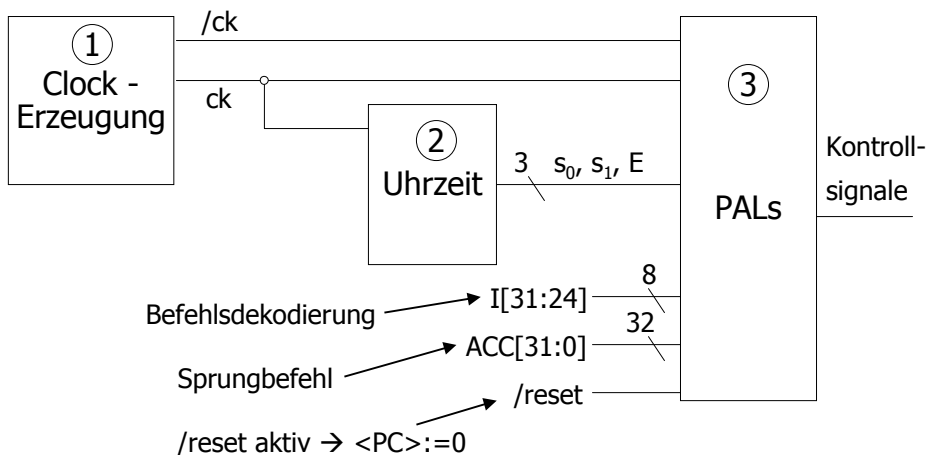


14.3 Kontrollogik

Bernd Becker – Technische Informatik II

Allgemeines:

Kontrollogik wird in 3 Stufen realisiert:



14.3.1 Clock- und Phasensignale

BB - TI II 1.3/3


zu 1.:

Clocks werden durch Oszillatoren generiert
(aber evtl. nicht symmetrisch!)

→ Erzeugung einer (nahezu) symmetrischen Clock
durch nachfolgendes D-FF
(vgl. folgende Skizze)

BB - TI II 1.3/4

Skizze

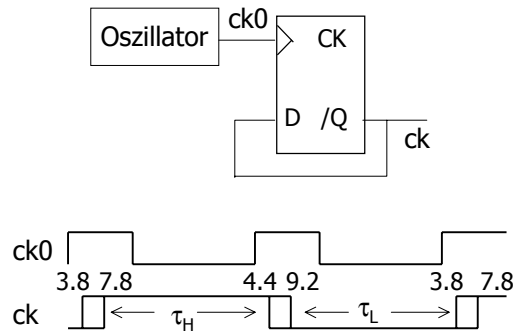

τ_H : Zeit, in der ck high


τ_L : Zeit, in der ck low

ck symmetrisch, wenn $\tau_H = \tau_L$

Maximale Abweichung?

BB - TI II 1.3/5

Berechnung zur Skizze

 

$$\tau_H = (P + 9.2) - 3.8$$

$$\tau_L = (P + 3.8) - 9.2$$

$$|\tau_H - \tau_L| = 2 (9.2 - 3.8)$$

Maximale Abweichung:

$$|\tau_H - \tau_L| \leq 2 (9.2 - 3.8) = 10.8 \text{ ns}$$

In der Realität ist $|\tau_H - \tau_L|$ wesentlich kleiner.

Vereinfachende Annahme für die Timing-Analyse:

Clock ist symmetrisch!!!

BB - TI II 1.3/6


zu 2. und 3.:

2. $s_0, s_1, E \cong 3$ niederwertigste Bits
eines Zählers 74F163

3. Verwendete PALs: 20R8
20L8


BB - TI II 1.3/7

14.3.2 Clocksignale

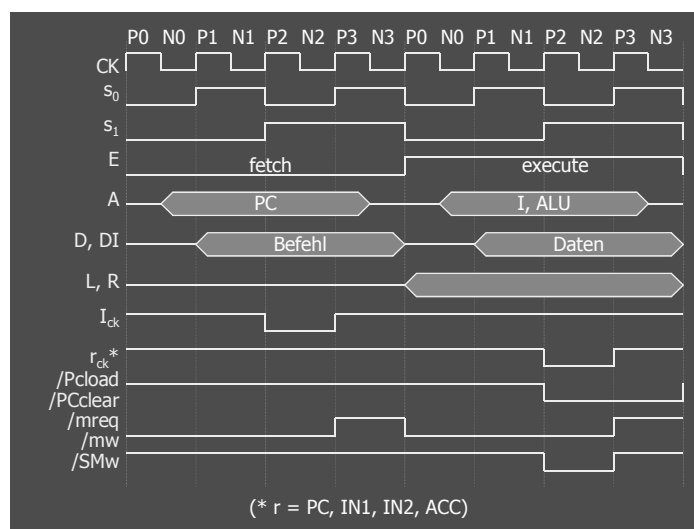


BB - TI II 1.3/8

Verlauf von Ick

 

a)

 

b)

Ick

Da Ick active high, schreibe Gleichung für /Ick:


$/Ick := P$ mit P Polynom.

(Verlauf siehe folgende Skizze)


Polynome werden für Ausgänge der OR-Gatter geschrieben!

Um bei P2 eine 1 ins FF zu bringen, muss diese schon im Takt vorher am Eingang anliegen!

Verlauf von Ick

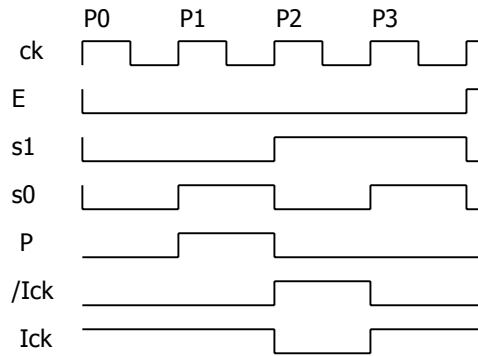

a)

 

b)


$$P = \neg E * s0 * \neg s1$$

Ick (ff)

Polynom P muss also Signal erzeugen,
das /Ick um 1 Takt vorausleitet!!

$$\rightarrow \neg Ick := \neg E * \neg s1 * s0$$

PCck

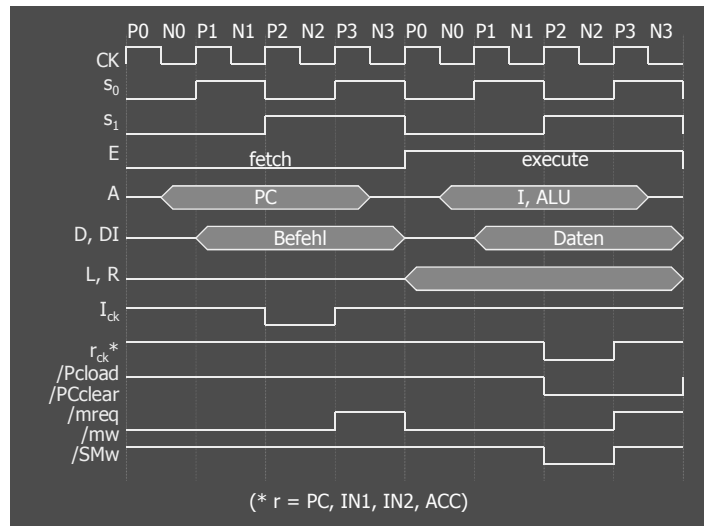

BB - TI II 1.3/13


PCck

PC gedockt immer bei P2 von execute (E)

→ $/PCck := E * /s1 * s0$

BB - TI II 1.3/14

ACCck

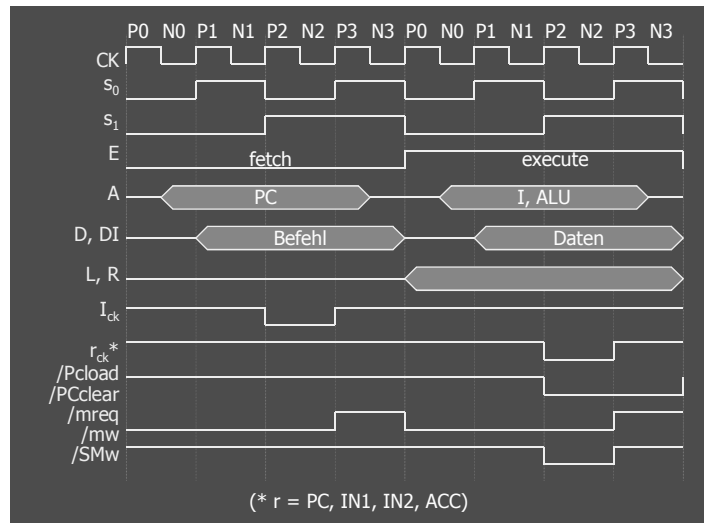

BB - TI II 1.3/15

ACCck

ACC geclockt während execute für

- Compute mit D = ACC
- Load mit D = ACC
- MOVE mit D = ACC

BB - TI II 1.3/16

ACCck (ff)

Compute: /I31 * /I30

Load: /I31 * I30

MOVE: I31 * /I30 * I29 * I28

D = ACC: I25 * I24

| Kodierung | Register |
|-----------|----------|
| 0 0 | PC |
| 0 1 | IN1 |
| 1 0 | IN2 |
| 1 1 | ACC |

BB - TI II 1.3/17

ACCck (ff)

/ ACCck := E * /s1 * s0 ; Start bei P2 von execute

* /I31 * /I30 ; compute

* I25 * I24 ; D = ACC

+ E * /s1 * s0

* /I31 * I30 ; Load

* I25 * I24


+ E * /s1 * s0

* I31 * /I30 * I29 * I28 ; MOVE

* I25 * I24

BB - TI II 1.3/18


Schaltbild eines PAL

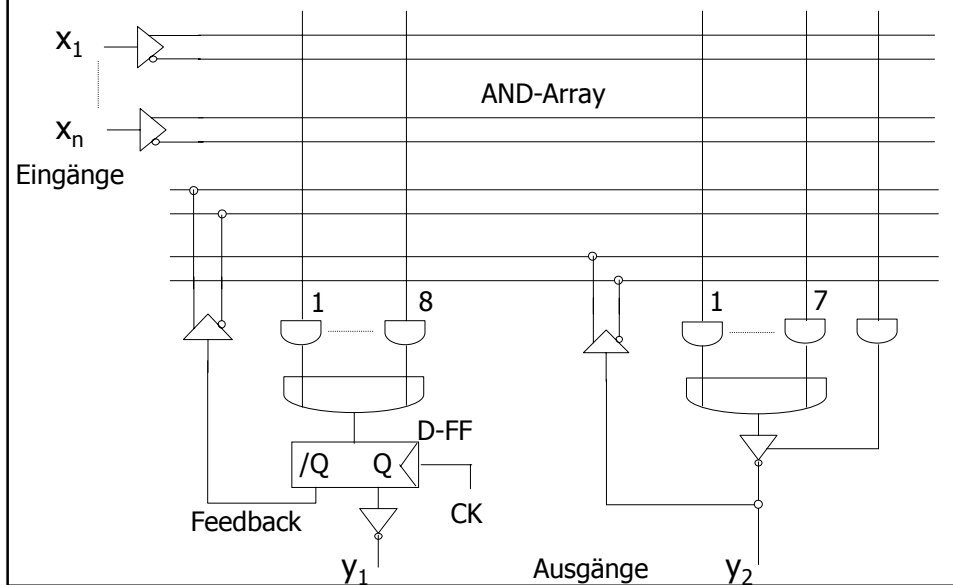

Clock für IN1ck, IN2ck:


Analoge Gleichungen für IN1ck, IN2ck !

14.3.3 Output enable - Signale

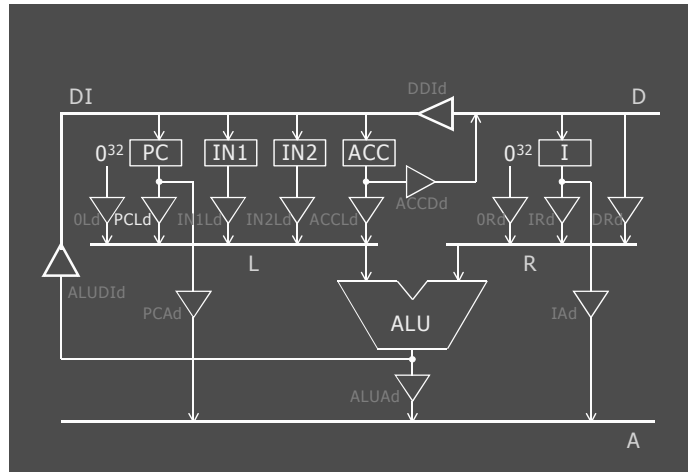

Beispiel: $/PCLd\bar{o}e$

BB - TI II 1.3/21

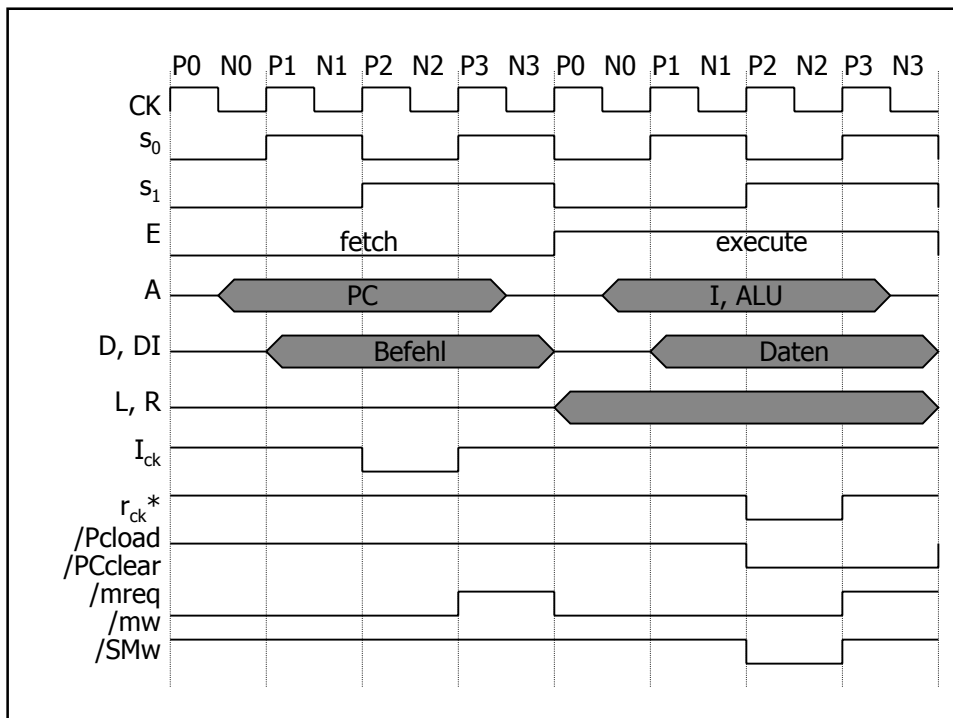

/PCLdœ

enabled bei P0 von execute für Befehle

- JUMP
- Compute mit D = PC
- MOVE mit S = PC

Beispiel (ff)

PCLdœ := /E * s1 * s0 * I31 * I30 ; Start bei P0 von Jump

+ /E * s1 * s0

* /I31 * /I30 ; Compute

* /I25 * /I24 ; D = PC

+ /E * s1 * s0

* I31 * /I30 * I29 * I28 ; MOVE

* /I27 * /I26 ; S = PC

+ ... ☆

Problem:

Aktivierung aber für 4 Takte!!

Bei analogem Vorgehen also $4 \cdot 3$ Monome nötig.

(PAL stellt nur 8 zur Verfügung.)

Ausweg: Nutze Rückkopplung! → *Halteterme*

Beispiel (ff)

- ☆ + $PCLd\phi * E * /s1 * /s0$; bei P1 halten
- + $PCLd\phi * E * /s1 * s0$; bei P2 halten
- + $PCLd\phi * E * s1 * /s0$; bei P3 halten

Analog: andere Output enable – Signale

→ siehe Übung


Sonderbehandlung:

Treiber auf Adressbus werden enabled bei N0,
disabled bei N3

→ Berechnung in PALs,
die mit /ck getaktet werden!

BB - TI II 1.3/27

 14.3.4 Kontrolle der ALU und Sign-Extension



BB - TI II 1.3/28

Aufgaben:

1. Funktions-Select-Signale $f[2:0]$ der ALU korrekt ansteuern
2. c_{in} setzen
3. sext und fill berechnen

Alle Signale werden mit kombinatorischen PALs berechnet.

BB - TI II 1.3/29

zu 1.:

Kodierung der Compute-Befehle ist so gewählt, dass $I[28:26]$ gerade die Belegung für $f[2:0]$ liefert.

$$\rightarrow f[2:0] = \begin{cases} I[28:26] & \text{falls typ = compute} \\ 011 & \text{d.h. Addition sonst} \end{cases}$$

PAL-Gleichung siehe Übung

($IF(VCC) / f0 = \dots$ etc.)

BB - TI II 1.3/30

zu 2.:

$c_{in} = 1$ bei Subtraktion

→ Übung

(IF (VCC) /cin = ... etc.)

zu 3.:

keine Sign-Extension bei

■ Compute immediate mit log. Operationen

■ LOADI


→ Übung

(/sext = ...)

fill = sext * I[23] , d.h.

/fill = /sext + /I[23]

14.3.5 Laden des Befehlszählers

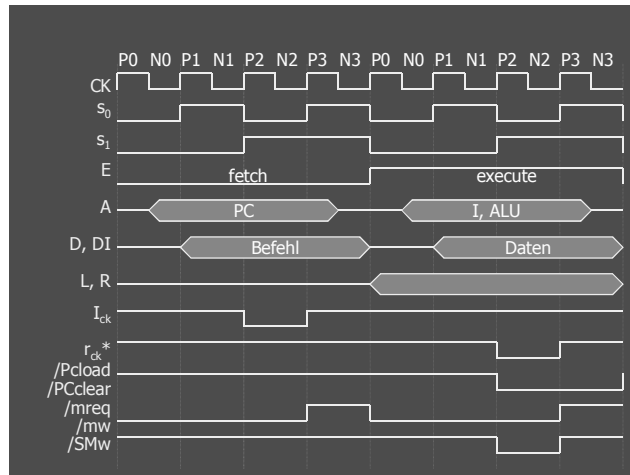

BB - TI II 1.3/33

Aktivierung, Deaktivierung

/Pcload wird aktiviert bei P2 von Execute,
deaktiviert bei P2 von Fetch,

bei

- Compute mit D = PC
 - Load mit D = PC
 - MOVE mit D = PC
 - JUMP mit erfüllter Sprungbedingung
- } Bedingung analog /ACCck

BB - TI II 1.3/34

JUMP

JUMP wird ausgeführt
abhängig von C-Feld
(I[29:27]) und ACC[31:0] ,
genauer wenn

(I[29] = 1 und [ACC] < 0) oder

(I[28] = 1 und [ACC] = 0) oder

(I[27] = 1 und [ACC] > 0)

■ [ACC] < 0 \Leftrightarrow ACC[31] = 1

■ [ACC] = 0 \Leftrightarrow /ACC[31] * ... * /ACC[0] = 1

Kodierung nach Schema:

nur I [29] = 1 \Leftrightarrow < wird abgefragt

nur I [28] = 1 \Leftrightarrow = wird abgefragt

nur I [27] = 1 \Leftrightarrow > wird abgefragt

Andere Abfragen durch Kombinationen, z.B.

C = 101 : < oder > , also \neq

BB - TI II 1.3/35

Problem

bei Realisierung mit PAL 20L8 bzw. 20R8!

Lösung: Aufteilung in Gleichung für ZH und ZL und

Berechnung von /ZH und /ZL in getrennten

kombinatorischen PALS

(IF(VCC)) ZH := /ACC31 * ... * /ACC16

(IF(VCC)) ZL := /ACC15 * ... * /ACC0

[ACC] = 0 \Leftrightarrow ZL * ZH = 1


[ACC] > 0 \Leftrightarrow ACC[31] = 0 \wedge (/ZL = 1 \vee /ZH = 1)

Zusammenbauen \rightarrow PAL-Gleichung für /PCload

BB - TI II 1.3/36

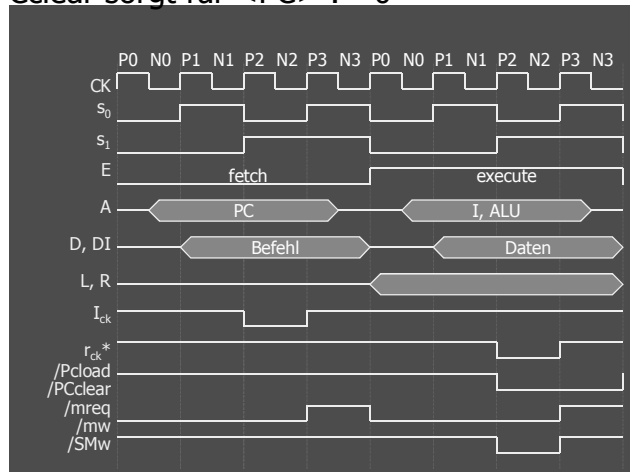14.3.6 Reset

/PCclear sorgt für $\langle PC \rangle := 0$



BB - TI II 1.3/37

Reset

- /PCclear sorgt für $\langle PC \rangle := 0$,
d.h. Reset der Maschine.
(aktiviert bei P2 von Execute,
deaktiviert bei P0 von Fetch)
- An die Maschine wird ein Reset-Request gestellt,
 - wenn der Strom eingeschaltet wird (power up reset)
 - ein Reset-Knopf gedrückt wird

BB - TI II 1.3/38

Reset (ff)

Sei eine physikalische Schaltung gegeben,
die einen Reset-Request in einem Flipflop
mit Ausgang /resetreq abspeichert,
d.h. bei einem Reset-Request dafür sorgt,
dass für mind. 1 Takt lang /resetreq = 0 wird.

Reset (ff)

/resetreq aktiviert ein Signal /reset,
das bis P2 von Execute gehalten wird:

```
reset := resetreq
```


```
+ reset * E * s1      ; halten an P3 von E, P0 von F
+ reset * /E          ; halten an P1,P2,P3 von F,
                      P0 von E
+ reset * E * /s1 * /s0 ; halten an P1 von E
```

Reset (ff)

$PC_{clear} := E * /s_1 * s_0$; Start bei P2 von E
 * reset
 $+ PC_{clear} * E * s_1 * /s_0$; halten an P3 von E

BB - TI II 1.3/41

14.3.7 Speichermanagement

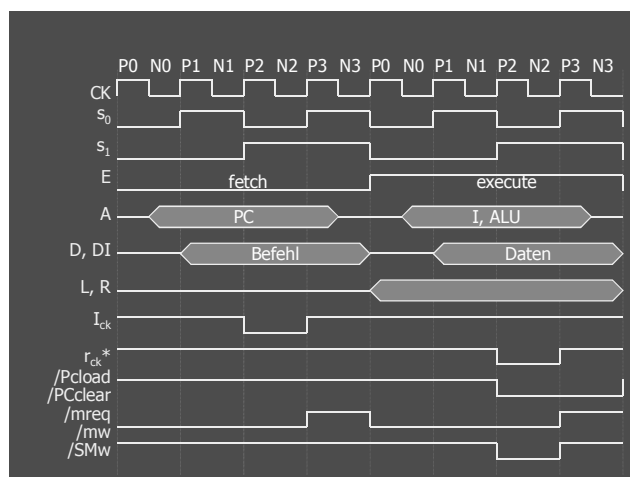

BB - TI II 1.3/42

Speicheransteuerung

Speicher wird gebraucht bei

- Fetch
- Compute Memory
- LOAD, LOADINj
- STORE, STOREINj

→ /mreq läßt sich mit 8 Termen realisieren

→ Übung


BB - TI II 1.3/43

Weiteres zur Speicheransteuerung

- PAL-Gleichung für /mw durch Streichen der Terme für Fetch, Compute, Load
- Output enable für SMDd
- SMw

BB - TI II 1.3/44

Speicheransteuerung (ff)

 

☆ → Und-Verknüpfung + 1 Takt verschoben!

Speicheransteuerung (ff)

- Output enable für SMDd:

$SMD\bar{o}e := mreq * /mw$

- $SMw := mw$; Schreiben
- * E * /s1 * s0 ; Start bei P2 von E