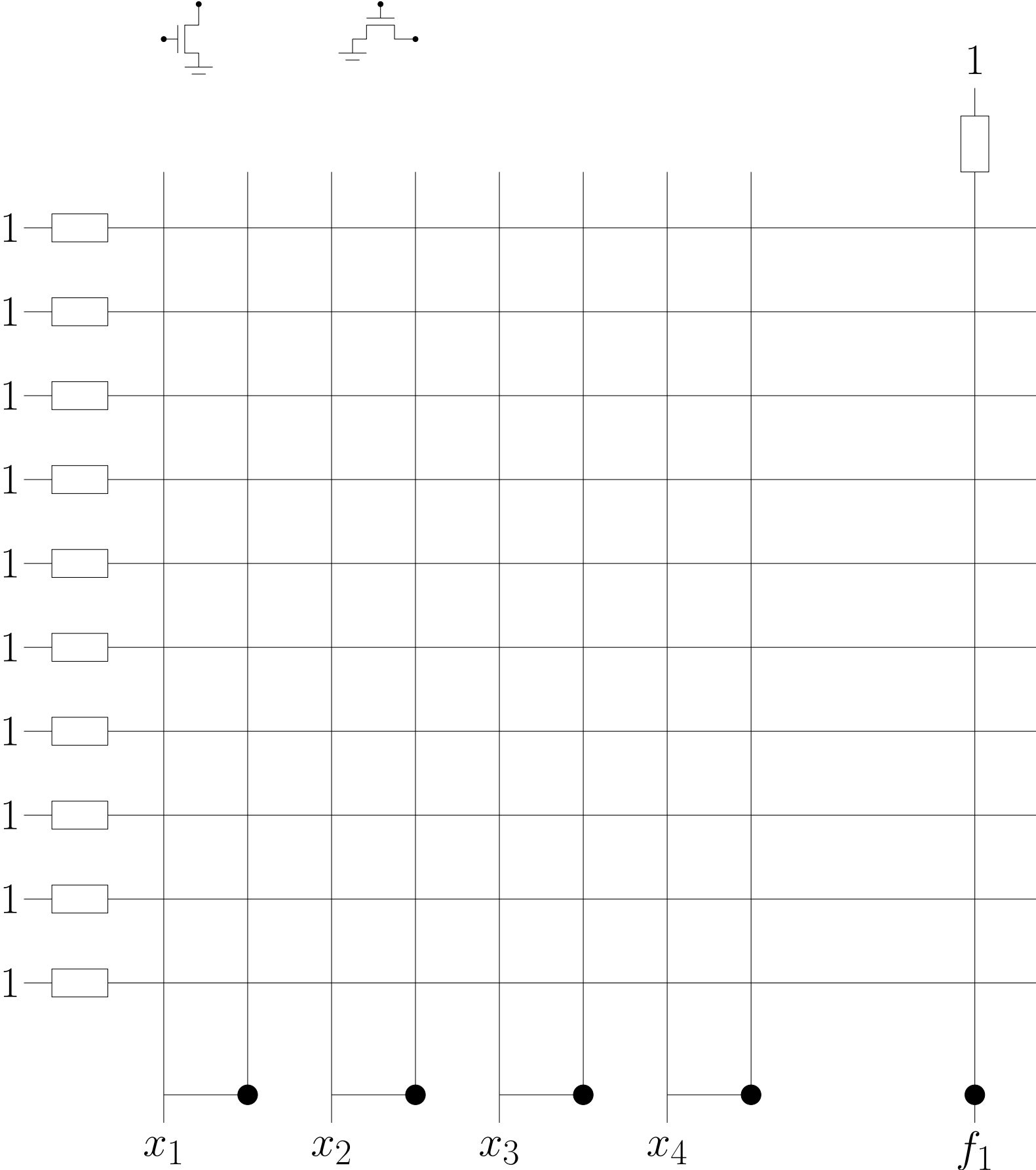
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x_1
x_2
x_3
x_4
f_1